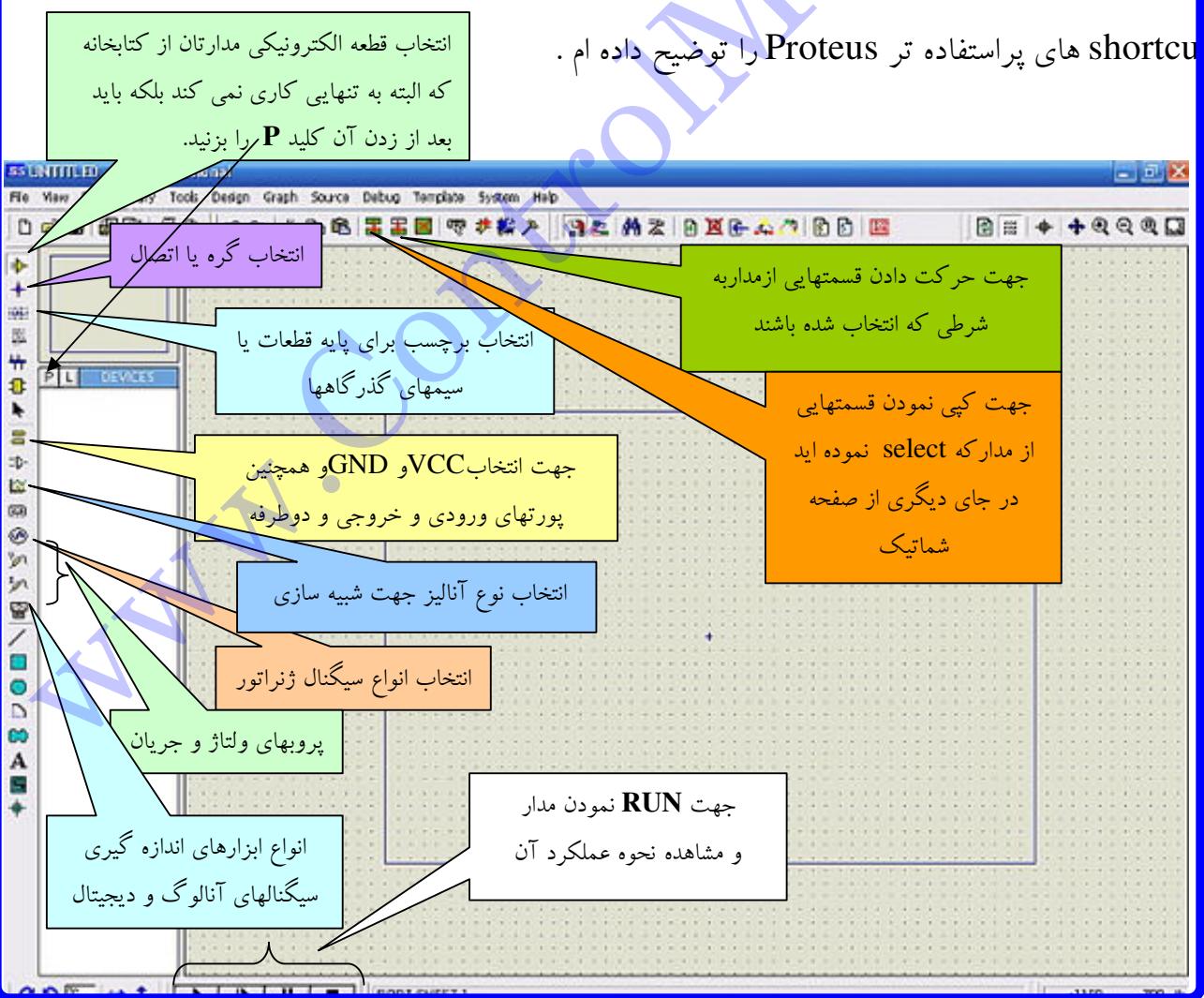


www.ControlMakers.in

آموزش تحلیل مدارات الکترونیکی با نرم افزار Proteus

د. این مقاله سعی شده است که ابتدا توضیح مختصری در رابطه با چگونگی شروع کار با Proteus داده شود و سپس با مثالهای ساده کار خود را آغاز نموده تا به تحلیل و شبیه سازی مدارات پیچیده تری بررسیم پس با من همراه بلشید و از خواندن این مقاله لذت ببرید.

با این نمودن برنامه Proteus ISIS صفحه شماتیک زیر ظاهر می شود که من در آن ویژگیهای برخی از



ابتدا سعی کرده ام کارایی بقیه **Shortcut** ها را به نزدیک مدارها یی که تحلیل می کنیم بنا به نیاز هر مدار به آنها ، در ادامه این مقاله توضیح دهم.

ابتدا لازم می دانم یک سری نکات ساده در مورد چگونگی ارتباط برقرار کردن با محیط شماتیکی این نرم افزار را برای شما عزیزان بطور چکیده اما مفید بیان کنم:

✳ چگونگی آوردن قطعه از کتابخانه و نصب آن :

ابتدا اولین کلید میانبر بالا سمت چپ  را زده سپس همانطور که در بالا توضیح داده ام کلید **P** را بزنید تا پنجره انتخاب قطعه یا **Pick Devices** باز شود در این کتابخانه همه قطعات بخوبی دسته بندی شده اند و شما براحتی می توانید هر قطعه را با توجه به نوع آن پیدا کنید حالا بر روی هر قطعه ای که نیاز دارید دبل کلیک کنید تا آن قطعه به لیست قطعات مدار شما اضافه گردد.

توجه داشته باشید که بعد از انتخاب قطعه دلخواهتان از لیست قطعات با هربار کلیک کردن روی صفحه شماتیک آن قطعه نیز به همان تعداد کلیکها نصب می شود در ضمن اکثر قطعات کتابخانه قابل تحلیل و شبیه سازی می باشند بجز قطعاتی که در پنجره **Pick Devices** بالای شکل آن قطعه جمله **No Simulator Model** نوشته شده باشد که فقط جنبه شماتیکی دارند و بس.

هر قطعه برای خودش یک مشخصات تعریف شده اولیه توسط نرم افزار دارد که شما نیز در محدوده مجازی می توانید این مشخصات را بنا به نیاز مدارتان به نفع خود تغییر دهید . برای مشاهده پنجره مشخصات قطعه بعد از نصب آن روی قطعه کلیک راست کنید تا به رنگ قرمز درآید حال روی آن کلیک چپ کنید تا پنجره **Edit** آن باز شود مثلاً شما از کتابخانه **Active Motor_DC** قطعه **DC** را برگزینید و آن را نصب کنید حالا پنجره **Edit** آن را باز کرده و مشخصات آن را ببینید مشاهده می نمایید که تمامی مشخصات یک موتور **DC** واقعی مانند مقاومت و اندوکتانس سیم پیچ آن ، ولتاژ نامی ، سرعت بی باری و حداکثر گشتاور بار را دارا می باشد شما می توانید بطور نمونه ولتاژ نامی آن را به ۵ ولت و مقاومت سیم پیچ آن را به ۲ اهم تغییر دهید و ببینید که از طرف شبیه ساز مخالفتی در مقابل این خواسته معقول شما نمی شود اما به محض اینکه مقداری در خارج از رنج تعریف شده برای یکی از پارامترهای قطعه درخواست نمائید با پیغام هشدار از طرف شبیه ساز مواجه خواهید شد.

در ضمن سعی کنید کل مدارتان را در داخل کادرآبی رنگ واقع در صفحه شماتیک ترسیم نمائید زیرا اگر احياناً قطعات شما از این کادر خارج شوند دیگر امکان Edit کردن آنها وجود ندارد مگر اینکه از طریق مسیر... system\ set sheet sizes اندازه این کادر را بزرگ نمایید.

✳ چگونگی سیم کشی و اتصال بین پایه قطعات:

نرم افزار Proteus ISIS بسیار هوشمند می باشد و به محض نزدیک شدن اشاره گر mouse به هر نوع pin (منظور یکی از پایه های قطعه موردنظر شما می باشد) به شکل علامت \times درآمده و با کلیک نمودن بر روی آن pin و حرکت دادن اشاره گر، اتصالی صورتی رنگ رسم می شود که در نهایت با کلیک نمودن بر روی pin دوم ، خود به خود اتصال(سیم) بین دو پایه برقرار می گردد.

✳ چگونگی پاک نمودن قطعه یا اتصالات از صفحه شماتیک:

روش اول: کافیست روی قطعه یا سیم مورد نظر ۲ بار به آرامی کلیک راست کنید.

روش دوم: با پائین نگه داشتن کلیک راست و ترسیم یک کادر مستطیلی در اطراف قطعه مورد نظر و نهایتاً فشار دادن کلید Delete صفحه کلید.

روش سوم: با کلیک راست نمودن روی قطعه و زدن دکمه  .

✳ چگونگی حرکت دادن قطعات مدار :

روش اول: یکبار روی قطعه کلیک راست کنید تا به رنگ قرمز درآید و اصطلاحاً select شود سپس با پائین نگه داشتن کلیک چپ آن را به هر نقطه که دوست دارید حرکت دهید.

روش دوم: قطعه را select نموده و دکمه  را بزنید.

✳ چگونگی Zoom نمودن روی مدار:

روش اول: در کنار هر نقطه که تمایل دارید zoom نمایید ، کلیک راست نموده سپس توسط دکمه لغزنه scroll روی (Middle Button) mouse مدارتان را بزرگ یا کوچک نمایید.

روش دوم: به کمک همان shortcut های معروف  .

*** چگونگی نمایش Grid های صفحه شماتیک:

برای نمایش یا عدم نمایش Grid ها کافیست دکمه  واقع در بالای صفحه را بزنید یا از مسیر View\Grid و یا توسط shortkey G این کار را انجام دهید.

برای تنظیم فاصله Grid ها یکی از گزینه های مسیر (10th, 50th, 100th, 500th) را انتخاب نماید تا امکان ترسیم مدار برای شما آسان تر شود.

*** چگونگی فراخوانی VCC و GND :

به کمک استفاده از گزینه  در سمت چپ صفحه و انتخاب POWER و GND .

*** چگونگی نوشتمن و توضیحات (Comments) دلخواه خود در کنار مدار:

برخی موقع لازم است که توضیح مختصه در مورد نحوه عملکرد مدار در محیط شماتیک نوشته شود تا دیگران با خواندن آن سریعتر با کار کرد مدار آشنا شوند .

باید بدانید که این توضیحات هیچگونه اختلالی در شبیه سازی مدار بوجود نمی آورند .

برای ایجاد Comment کافیست گزینه  (Text script.) در سمت چپ صفحه را بزنید سپس روی صفحه یکبار کلیک کنید تا پنجره ای با عنوان Edit Script Block باز شود در این پنجره هر توضیحی که دارید می توانید بنویسید حتی به کمک دکمه Import می توانید کل متن یک فایل متنی را برگزیرده و به مدار بچسبانید .

از Tab کناری Script که Style نام دارد برای ویرایش متن می توان استفاده نمود فقط کافیست با برداشتن تیک کنار Follow Global هر یک از گزینه های سمت چپ پنجره ، آن را High Light نموده و از آن برای تنظیمات متن استفاده کنید .

خوب تا همینجا برای شروع کار با ISIS کافیست از اینجا به بعد بقیه مطالب را در حین تحلیل مثالها فرا می گیریم .


مثال ۱ : LED Driver

هدف: یک نوع ارتباط دهنی ساده بین مدار آنالوگ و دیجیتال .

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

| R1 | R2 | Logic state | LED | 2N3904 | 74LS04 |
|-----------|-----------|-------------|---------|---------|--------|
| 2.2k | 150 | - | LED-RED | - | - |
| Resistors | Resistors | Active | Active | Bipolar | 74LS |

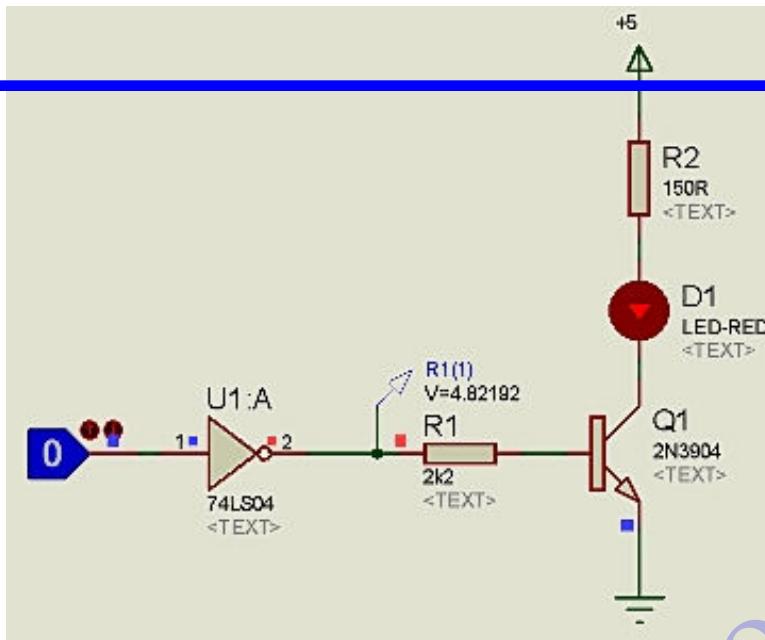

قطعه logic state نمایانگر خروجی دیجیتال می باشد در واقع یک منبع تولید کننده 1 و 0 منطقی است. در این مدار ساده ، ترانزیستور مانند یک کلید on و off (اشباع و قطع) عمل می کند. گیت 7404 به منظور تقویت جریان و ولتاژ ورودی دیجیتال بکار رفته است زیرا معمولاً پایه های قطعات دیجیتال مانند میکروها ، قدرت جریان دهی و جریان گیری کافی را ندارند لذا در موقع لزوم از بافرها برای دفع این مشکل استفاده می کنند.

اگر مقاومت شاخه کلکتور را RL و مقاومت شاخه بیس را $RB \approx 20RL$ بنامیم در طراحیها معمولاً .

نحوه عملکرد مدار بالا به این صورت است که با هر بار کلیک روی قطعه logic state حالت منطقی ورودی معکوس می شود ، در شکل ورودی 0 است لذا خروجی گیت 7404 به 1 تغییر کرده و ولتاژ آن در بندی است که موجب به اشباع رفتن ترانزیستور یا به اصطلاح on شدن آن می شود یعنی تقریباً کلکتور به ایتر و زمین وصل می شود(البته در واقعیت کلکتور با امیتر حدود ۲/۰ ولت فاصله دارد) پس LED و R2 و منبع ۵ ولت در یک مسیر قرار گرفته و لذا LED روشن می شود.


سما این مدار را ترسیم کرده و کلید RUN را بزنید پس از گذشت مدت کوتاهی مدار آنالیز شده و شما می توانید تغییرات خروجی آن را با کلیک نمودن روی logic state ملاحظه نمائید.

سما می توانید از این مدار برای راه اندازی Relay و Buzzer و ... استفاده کنید که البته مدارهای آنها در انتهای آورده خواهد شد.

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

| Logic state | 74LS47 | 7Seg |
|-------------|-------------|----------------|
| - | BCD to 7seg | 7SEG-COM-ANODE |
| Active | 74LS | Display |

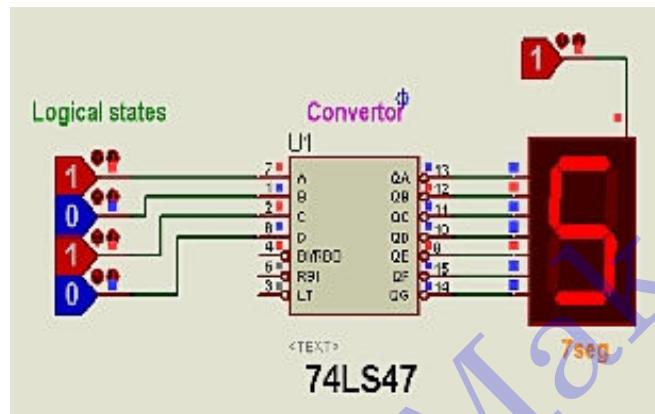

مداری که در بالا ملاحظه می کنید یک مدار ساده دیجیتال می باشد که برای راه اندازی یک 7seg از نوع آند مشترک بکاررفته است و 7447 نقش یک Decoder/Driver را بازی می کند توجه کنید در عمل اگر خروجی‌های IC محافظت نشده باشند (مانند حالتی که در بیشتر IC های TTL وجود دارد) ، یک مقاومت محدودساز جریان ،باید به شکل سری با هر بخش نمایش (segment) قرار گیرد (قریباً ۱۵۰ اهم ب تغذیه ۵ ولتی یا ۶۸۰ اهم با تغذیه ۱۵ ولتی) . بیشتر IC های سری CMOS ، خروجی‌هایی دارند که جریان آنها از داخل محدود گردیده و بنابراین به این مقاومتها محدودساز خارجی ، نیاز ندارند.


برای مشاهده تغییرات خروجی 7seg کافیست مدار بالا را ترسیم نموده و به کمک دکمه RUN آنالیز فرآیند سپس با کلیک نمودن روی هر logic state مقدار منطقی آن را تغییر داده و متناسب با آن تغییر عدد نمایش داده شده روی 7seg را ملاحظه نمایید.

7447 دارای سه پایه دیگر به نامهای LT و RB/RBO و RBI می باشد که جهت (Lamp Test) استفاده می شود به این صورت که چنانچه این پایه را ۰ کنیم بررسی سالم بودن تمام LED های 7seg انجام می شود. پایه های RBI RB/RBO نیز جهت اتصال چندین 7seg LED های 7seg روشن می شوند. پایه های RBI RB/RBO نیز جهت اتصال چندین 7seg LED های 7seg متواالی بکار می روند که می توانند نحوه عملکرد آنها را از برگه های اطلاعاتی 7447 مطالعه نمایید.

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

| 2N3904 | R1 , R2 | R3 , R4 | LED | C1 , C2 |
|---------|-----------|-----------|--------|------------|
| - | 470 | 39K | RED | 10UF |
| Bipolar | Resistors | Resistors | Active | Capacitors |

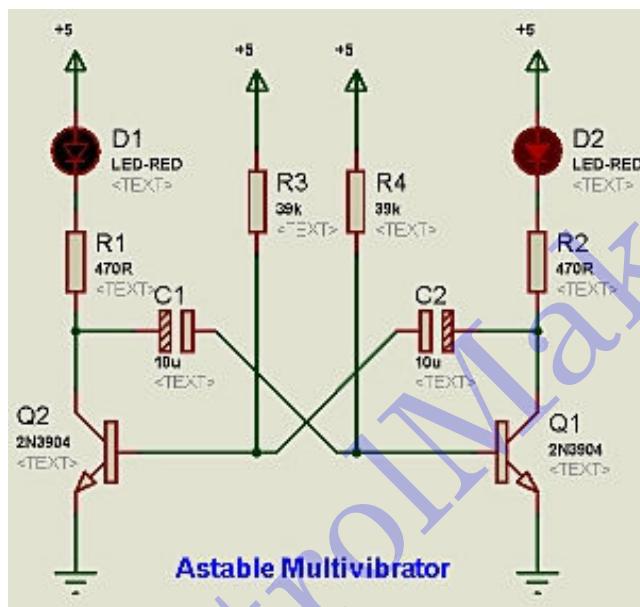


دایری که در بالا ملاحظه می کنید یک نوسان ساز ناپایدار است که به محض RUN نمودن مدار LED ها کی در میان شروع به خاموش و روشن شدن می کنند. چگونگی عملکرد مدار و محاسبه فرکانس نوسان را می توانید از کتابهای تکنیک پالس مطالعه بفرمایید که بسیار ساده می باشد اما توضیح آن در این مقاله که بعی شده مطالب آموزشی آن تا آنجا که امکان دارد کوتاه و مختصر گفته شود، شاید چندان مناسب نباشد.

مثال ۴: Astable Multivibrator by NE555

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

| NE555 | R1,R2,R3,R4 | C1,C2 | LED |
|--------|------------------|------------|--------|
| - | 470,470,4.7K,68K | 10UF | RED |
| Analog | Resistors | Capacitors | Active |

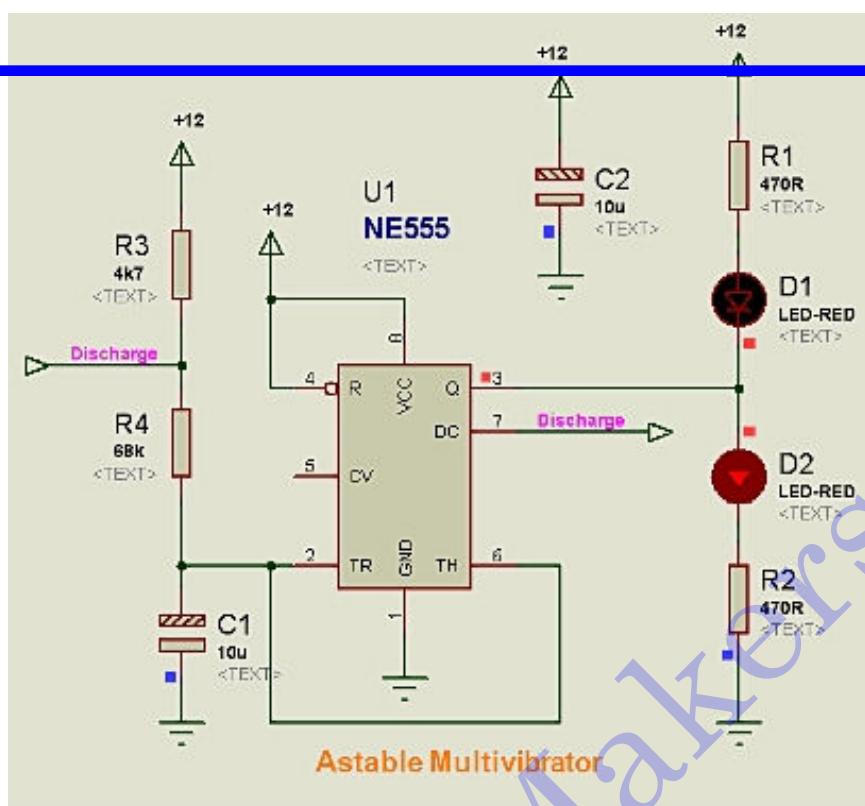

داری که ملاحظه می کنید یک نوسان ساز ناپایدار است که به کمک IC 555 معروف طراحی شده است. عروجی این مدار تقریباً با فرکانس ۱ از پایه ۳ آن گرفته شده و به شاخه ای شامل دو عدد LED داده شده است لذا در این مدار LED ها متناوباً با فرکانس ۱ هرتز (یعنی در هر ۱ ثانیه یکبار) خاموش یا روشن می شوند.

فرکانس نوسان این مدار به مقادیر $R3, R4, C$ بستگی دارد و طبق فرمول زیر قابل محاسبه است:

$$f = 1.443 / ((R3+2R4).C)$$

مثالاً برای مقادیر مدار فوق داریم:

$$f = 1.443 / ((R3+2R4).C) = 1.443 / ((4.7k + 2 \times 68k) \times 10\mu F) = 1.025 \text{ Hz} \approx 1 \text{ Hz}$$

عروجی پایه ۳ به شکل نمایی شارژ و دشارژ در حال نوسان است لذا با کمی محاسبات متوجه می شویم که:

$$t(\text{on}) = 0.693 \times (R3+R4).C$$

$$t(\text{off}) = 0.693 \times R4.C$$

$$\Rightarrow T = t(\text{on}) + t(\text{off}) = 0.693 \times (R3+2R4).C \quad \Rightarrow f = 1/T$$

$$\Rightarrow f = 1.443 / ((R3+2R4).C)$$

شما کافیست این مدار را در صفحه شماتیک ترسیم نموده و سپس آن را RUN نمائید.

در این مدار برای اتصال پایه ۷ به گره مابین مقاومت‌های $R3$ و $R4$ از ترمینالهای Inter sheet استفاده شده است و این کار به منظور کاهش سیم کشی و درنتیجه واضح تر بودن فهم مدار می باشد برای این کار شما


د کمہ  را زده و دو عدد ترمینال ورودی و خروجی را انتخاب نموده و همانند شکل به محلهای مربوطه متصل نمایید ، دقت کنید چون پایه ۷ یک پایه خروجی است لذا ترمینال خروجی را باید به آن وصل کنید . در مرحله بعد باید یک lable برای سیم اتصالی این ترمینالها به کمک دکمه  انتخاب نمایید این lable بیستی برای هر دو ترمینال نام یکسانی داشته باشد تا بطور نامرئی توسط شبیه ساز به یکدیگر وصل شوند . من در این مدار از نام واقعی پایه ۷ یعنی Discharge استفاده نموده ام اما شما می توانید هر اسمی که دوست دارید به آن نسبت دهید.

مثال ۵: مدار روشن/خاموش تمام موج برای Thyristor همراه با بار مصرفی

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

| Bridge | Thyristor | Lamp | Fuse | Switch | R1 , R2 |
|--------|-----------|------------|--------|--------|-----------|
| - | I(H)=5mA | 12v , 100Ω | 1A | - | 180,1k |
| Device | Device | Active | Active | Active | Resistors |

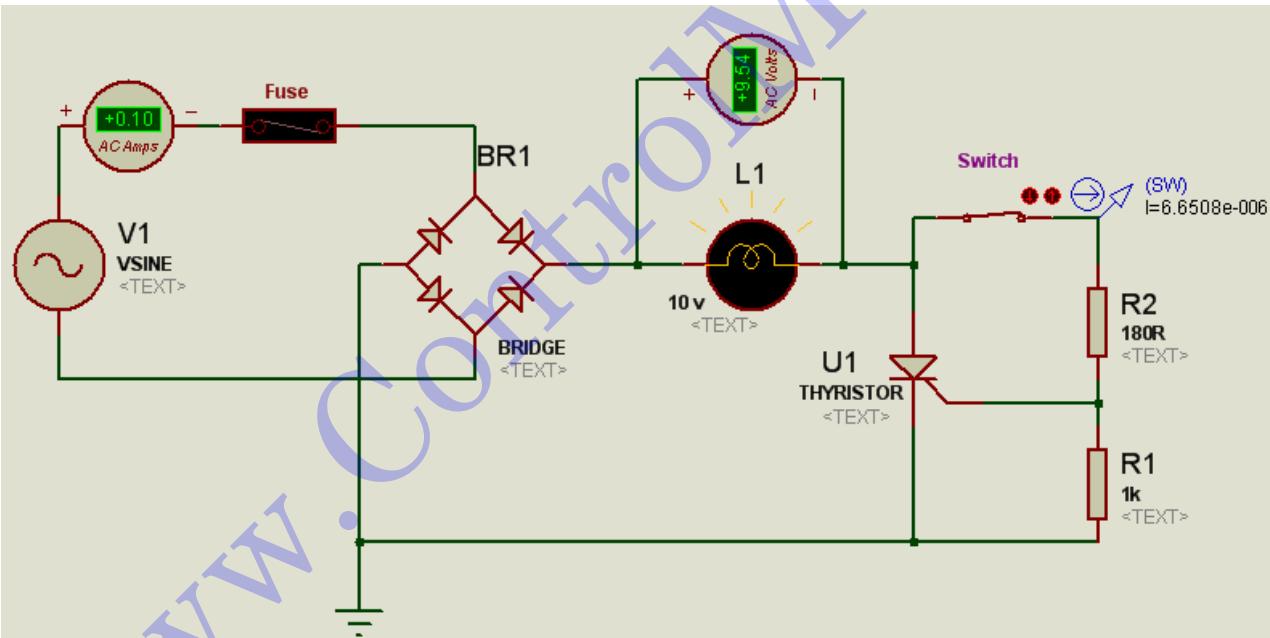

مانظور که از نام تریستور برمی آید ، این قطعه نوعی یکسوساز سه پایه است که می توان عملکرد آن را از مریق پایه Gate کنترل نمود. این قطعه در حالت معمول بصورت کلید باز(قطع) می باشد. اما درصورتی که ند به ولتاژ مثبت و کاتد به ولتاژ منفی متصل باشد ، می توان آن را طوری فعال کرد که بصورت دیود یکسوساز در بایاس مستقیم عمل کند. برای اینکار باید جریان تحریک اندکی به پایه Gate اعمال شود. اگر جریان آند-کاتد از حد مشخصی که جریان نگهدارنده (Holding Current) نامیده می شود و معولاً

چندمیلی آمپر است ، بیشترشود تریستور در حالت **on** قرارخواهد گرفت و تا زمانی که جریان از مقدار

نگهدارنده کمتر نشده باشد در همان حالت **on** باقی می ماند. در صورتی که جریان عبوری از مقدار نگهدارنده کمترشود، تریستور دوباره به حالت **off** بازخواهد گشت.

سیگنال تغذیه **AC** توسط پل دیودی بصورت تمام موج یکسو می شود و به شکل موجی تبدیل خواهد شد که در هر نیم سیکل از صفر ولت به حد اکثر ولتاژ می رسد و دوباره به صفر ولت باز می گردد. این شکل موج از طریق لامپ که در واقع بارمصرفی است به تریستور اعمال می شود بنابراین در صورتیکه **SW** (قطع) شود جریان اعمال شده به **Gate** تریستور صفر خواهد شد و تریستور نیز مانند کلید باز عمل می کند. در صورت بسته شدن کلید **SW** ، تریستور از طریق **R1** و **R2** راه اندازی خواهد شد یعنی بلا فاصله بین از شروع هر نیم سیکل ، تریستور **on** می شود و تا انتهای نیم سیکل مزبور **on** می ماند. در این زمان جریان **DC** آن از مقدار جریان نگهدارنده کمتر می شود و تریستور **off** خواهد شد. این روند در هر نیم سیکل تکرار خواهد شد به این ترتیب لامپ تقریباً با تمام توان روشن می شود.

دقت کنید که هنگامیکه تریستور **on** است ولتاژ آند تا چندصد میلی ولت کاهش می یابد بنابراین توجه داشته باشید که متوسط جریان مصرفی **SW** ، **R1**, **R2** بسیار اندک است اما با استفاده از تریستور می توان **SW** را برای کنترل بارهای مصرفی بسیار بزرگ مورد استفاده قرار داد. همچنین توجه داشته باشید که برمصرفی (لامپ) را در سمت **DC** پل یکسوساز قرار داده ایم و این یعنی مدار مزبور برای کنترل برمصرفی **DC** مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مدار از ولتمتر و آمپرmetr **AC** استفاده شده است که شما می توانید از طریق گزینه  آنها را بکار گیرید همچنین یک **Current Probe** برای نمایش جریان بسیار کم کلید **SW** قرار داده شده است .


هر بار کلیک روی کلید می توانید آن را قطع و وصل نمایید در ضمن اگر جریان اسمی فیوز را برای امتحان، طریق **Edit** کردن فیوز کاهش دهید بطوریکه تحمل عبور آن را نداشته باشد خواهید دید که فیوز کم کم فرمز شده و در نهایت خواهد سوخت و این زیبائی عملکرد قطعات کتابخانه **proteus** را نشان می دهد .

مثال ۶: طراحی یک مدار **chaser/sequencer** به کمک **4017**

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

| 4017 | NE555 | Bargraph | RV1 | R1, R2, R3 | C1 , C2 |
|------|--------|----------|---------|-------------|-------------|
| - | - | RED | POT-LIN | 10k,10k,470 | 100u , 2.2u |
| CMOS | Analog | Display | Active | Resistors | Capacitors |

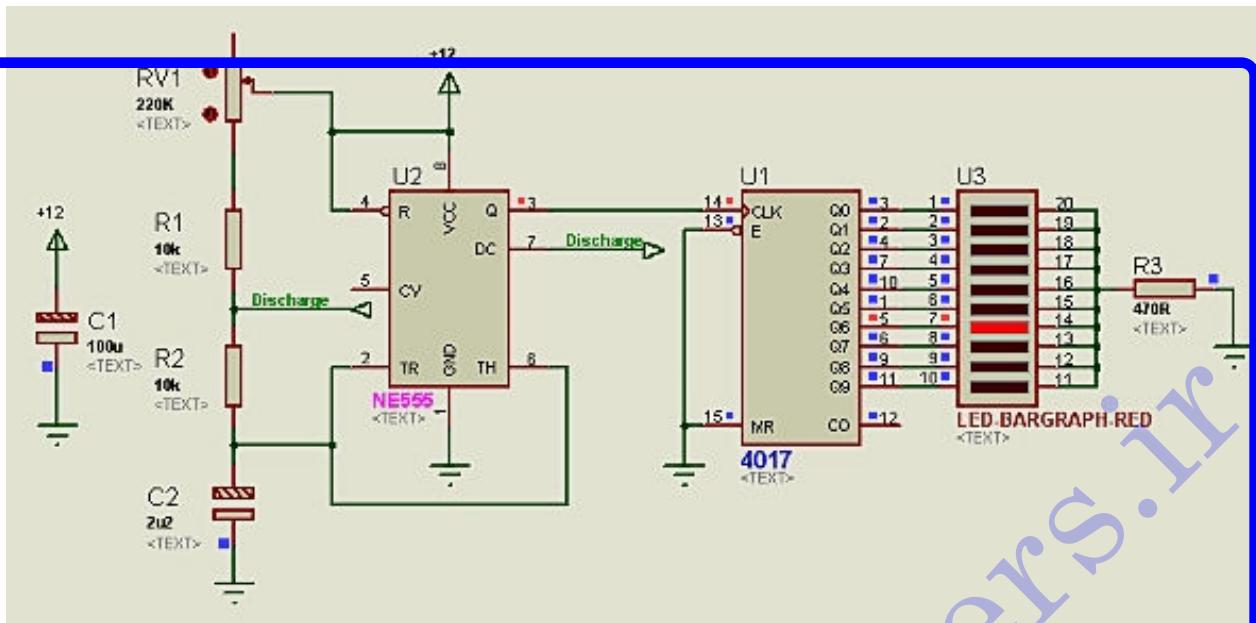

دار بالا یک مدار جالب در زمینه optoelectronics می باشد که به کمک IC ۴۰۱۷ که یک CMOS می باشد طراحی شده است. ۴۰۱۷ یک نوع مدار مجتمع Counter/Devider ده تایی ساعت دار می باشد که ۱۰ خروجی pull up کاملاً رمزگشایی شده دارد که هر کدام از آنها می تواند یک LED را براحتی راه اندازی کند همچنین این IC در محدوده ۳ تا ۱۵ ولت تغذیه می شود و بیشتر در مدارهایی که فاز به تقسیم فرکانس است دیده می شود.


ان IC شامل ۵ طبقه شمارنده Johnson می باشد و از پایه های معروف آن می توان به clock , reset و clock inhibit,carry out: وقتی پایه های clock , reset در سطح ۰ منطقی هستند شمارنده های داخلی در هر گذر بالارونده سیگنال ساعت ورودی ، یک واحد می شمارند و جلو می روند بطوریکه در هر لحظه مشخص، ۹ تا از ۱۰ پایه خروجی در سطح ۰ منطقی هستند و خروجی باقیمانده در سطح ۱ منطقی قرار دارد. خروجی carry out دوره تناوبی به اندازه ۱۰ برابر دوره تناوب سیگنال clock دارد و می تواند به عنوان یک ripple clock برای اتصال متوالی چندین ۴۰۱۷ در کاربردهای شمارشی چند ده تایی به کار رود. نوجه داشته باشید که سیکل شمارشی ، با ۱ کردن پایه clock inhibit متوقف می شود.

در این مدار از یک پتانسیومتر برای تغییر فرکانس پایه خروجی NE555 طبق فرمول گفته شده در مثال ۴ در نتیجه تغییر فرکانس سیگنال clock برای ۴۰۱۷ و در نهایت تغییر سرعت حرکت LED روشن در استفاده شده است بطوریکه هر چه مقدار مقاومت پتانسیومتر کمتر شود سرعت حرکت LED بروشن بیشتر می شود .

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:


| Audio Generator | Speaker |
|-----------------|--------------|
| - | 1 volt , 8 Ω |
| | Active |

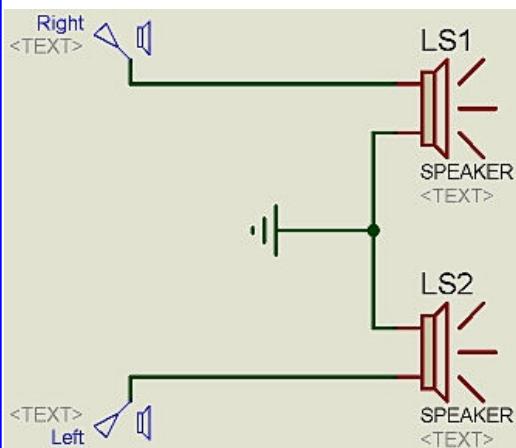

داری که در اینجا ملاحظه می کنید فقط جهت آشنایی با یک منبع سیگنال صوتی است که در کتابخانه Proteus قرار دارد گفته شده است.

آن منبع را می توانید از طریق گزینه منابع سیگنال یعنی فراخوانی کنید.

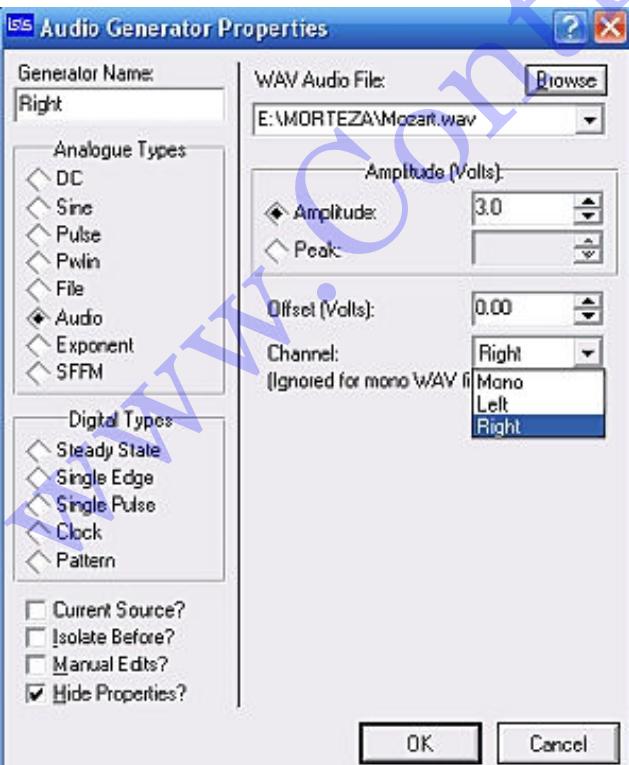این منبع می توانید هم عنوان یک منبع سیگنال صوتی Mono استفاده کنید و هم با بکارگیری دو عدد آن و تعیین پارامترهای این منبع ، طبق پنجره Audio Generator properties ، عنوان یک منبع سیگنال صوتی Stereo بهره بگیرید و از شنیدن یک موسیقی در حین خواندن این مقاله لذت ببرید.



برای تنظیم پارامترهای این منبع کافیست که یکبار روی آن کلیک راست کرده تا به رنگ قرمز درآید و یا اصطلاحاً select شود سپس بار دیگر بر روی آن کلیک چپ نموده تا پنجره مشخصات آن بق شکل روبرو بازشود.


برای انتخاب سیگنال صوتی می توانید مسیر یک موسیقی را از طریق گزینه Browse بدھید البته نوجه داشته باشید این منبع تنها فایلهای صوتی با فرمت WAV را پشتیبانی می کند.

طریق لیست Channel نیز می توانید نوع بخش صوت را از بلندگوها تعیین نمایید.

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

| LM3914 | Bargraph | R , RX , REF | Array | C1 |
|--------|----------|------------------|-----------|------------|
| - | RED | 10k , 68k , 1.2k | 470Ω | 10u |
| Active | Display | Resistors | Resistors | Capacitors |

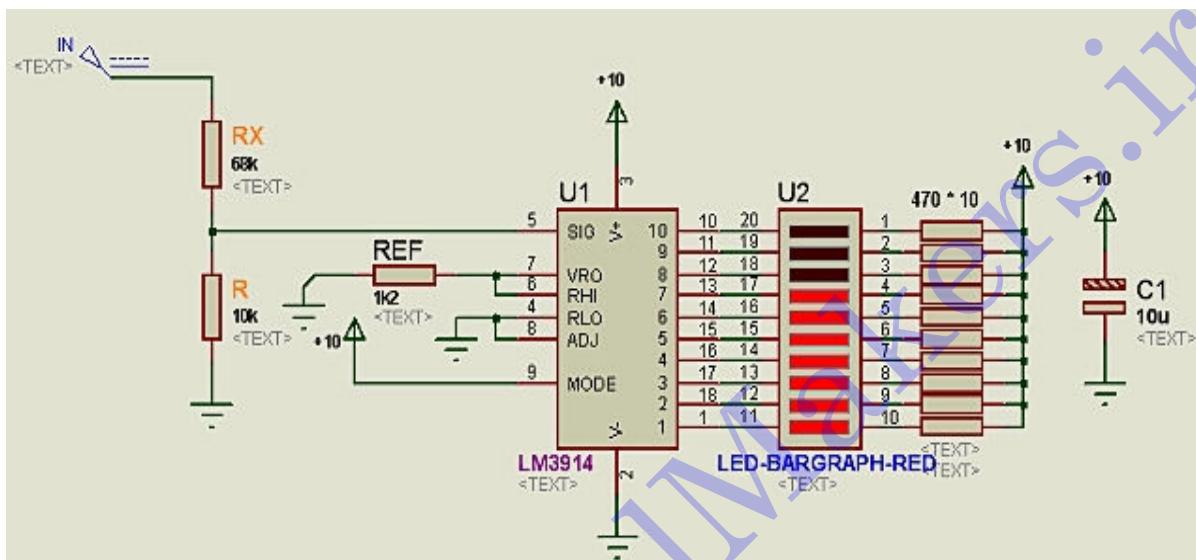


در این مثال قرار است ساخت یک مدار جالب به کمک IC معروف LM3914 تولید شده توسط شرکت National Semiconductor را با هم تجربه کنیم.

ساید تاکنون به ضبط صوت هایی که هنگام پخش موسیقی از نمایشگرهای میله ای شکلی (Bar graph) رنگارنگ می باشد و جهت نمایش دامنه سیگنالهای مختلف موجود در باند شنوایی، که شامل چندین LED می باشد و در فرکانس های: 63Hz , 250 , 1K , 4K , 12KHz و که در فرکانس های متنوعی قرار دارند (معمولًاً در فرکانس های Audio Analyser می باشد که خوشبختانه می کنید بخشی از این نوع مدارات به اصطلاح رقص نور یا ISIS تراشه لازم برای راه اندازی این مدار یعنی LM3914 را دارا می باشد و من فرصت را داشتم دانسته و یک مدار کاربردی از آن را برای شما عزیزان به کمک این نرم افزار تحلیل خواهم کرد. نمایشگرهای نمودار میله ای که توسط LM3914 راه اندازی می گردند نسبت به مشکلات ناشی از نصب آمن هستند، سریع عمل می کنند و لرزش یا موقعیت فیزیکی تأثیری بر عملکرد آنها ندارد. درجه بندی آنها می تواند به هر شکل دلخواه تبدیل شود. در یک نوع نمایش خاص، رنگهای مجزای LED ها می توانند با هم ترکیب شوند تا بخش های ویژه ای از زمینه نمایش را نمایان تر کنند و حسگرهایی در فراتر از

محدوده عملیاتی ، به سادگی می توانند از طریق IC های راه انداز فعال گردند و تحت شرایط خارج از محدوده برای به صدا در آوردن یک آژیر و یا روشن کردن ناگهانی همه LED های نمایشی مورد استفاده قرار گیرند.

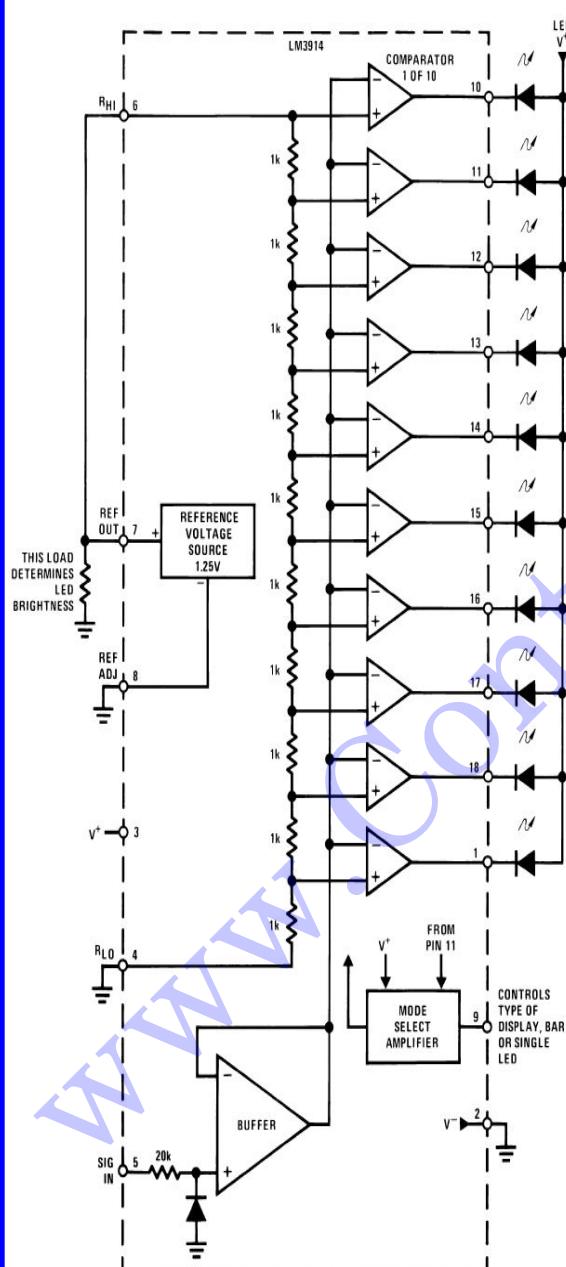نمایشگرهای Bar graph از نمایشگرهای VU (نوع عقربه ای) بهتر هستند و دقت خطی بودن معمولی در آنها ۰/۵٪ است. میزان تفکیک درجه بندی به تعداد LED های استفاده شده بستگی دارد ، معمولاً یک نمایشگر با ۱۰ عدد LED برای بسیاری از کاربردها ، تفکیک پذیری مناسبی دارد.



در شکل روبرو نمای داخلی LM3914 را می توانید ملاحظه نمایید این IC بظاهر پیچیده است اما فهم عملکرد آن واقعاً ساده می باشد در اینجا قصد ندارم کاملاً در مورد جزئیات این تراشه صحبت کنم ولی سعی می کنم مطالب مفیدی در خصوص آن بیان کنم .

همانطور که در شکل می بینید این IC شامل ۱۰ عدد تقویت اتنده عملیاتی Op amp می باشد که به ستونی از مقاومتها یکسان ۱ کیلوآهمی از طریق پایه + خود وصل هستند این مقاومتها محدوده ولتاژی ما بین پایه های ۶ و ۱۰ از طریق تقسیم ولتاژ به ۱۰ تقسیم می کنند مثلاً فرض نماید که پایه ۴ را به زمین و پایه ۶ را به منبع ۱۰ ولتی وصل کرده ایم دراینصورت ولتاژ پایه + پایین ترین opamp مقدار ۱ ولت و پایه + بالایی ۲ ولت و همینطور پایه + بالاترین opamp که مقدار ۱۰ ولت را به خود م گیرد حالا اگر سیگنالی به پایه ۵ که از طریق یک بفر به پایه - تمامی op amp ها متصل است اعمال نیم مقدار این سیگنال در هر لحظه توسط op amp ها منايسه شده و اگر از ولتاژ پایه + هر کدام از آنها بیشتر بشد خروجی آن opamp را به Low برد و در نتیجه LED مربوط به آن را روشن می کند.

با مطالبی که گفته شد معلوم می شود که این IC درواقع یک ولت متر است و شما به کمک مقاومتهاي ورودی که با نامهاي R و RX در مدار شماتيک آورده ايم می توانيد رنج ولتاژ ورودی را طبق فرمول زير تنسيم کنيد:

$$f.s.d = 1.25 (1 + RX / R)$$

f.s.d مخفف full scale deflection بوده و ماکزيم ولتاژ ورودی را نشان می دهد یعنی اگر سينال ورودی شما در محدوده v_1 ، v_2 در نوسان باشد همان پایه ۴ است که لازم نیست حتماً زمين باشد و همان f.s.d است.

توجه کنيد که ولتاژ تغذیه مدار حداقل باید ۲ ولت بزرگتر از مقدار ولتاژ f.s.d موردنیاز باشد.

به اين IC برای تعیین مُد عملکرد نقطه ای یا میله ای آن قرار داده شده است بطوریکه اگر آن را به V_{CC} وصل کنيد مانند همین مثال آنگاه نمایشگر بصورت میله ای روشن می شود در حالیکه اگر اين پایه را زاد بگذاريid نمایشگر به شکل نقطه ای کار خواهد کرد که شما براحتی می توانيد به کمک proteus اين مُد عملکرد IC را امتحان کنيد.

در اين مثال من از يك منبع ولتاژ DC با مقدار ۰ تا ۱۰ ولت استفاده کردم و متناسب با اين f.s.d مقاومتهاي R و RX را محاسبه نمودم که اگر ولتاژ ۰ ولت به پایه ۵ اعمال شود همه LED های داخل Bar graph display خاموش می شوند و اگر ۱ ولت اعمال گردد فقط اولین LED روشن می شود و اگر مانند مثال فوق ۷ ولت اعمال شود به شکل میله ای ۷ عدد از نمایشگرهای LED ، همزمان روشن بخواهند شد در ضمن شما می توانيد بجای منبع DC از منبع Audio استفاده کنيد همچنین می توانيد به کمک پایه ۹ چندين IC را با هم بصورت موازي وصل کنيد و بجای يك نمایشگرمیله ای از چندين نمایشگر میله ای بهره بگيريد .

خازن C1 بعنوان يك خازن صافی استفاده شده است تا ولتاژ DC تغذیه ، صاف و هموار باقی بماند.


مثال ۹ : طریقه مشاهده شکل موج سینالها .

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زير آورده شده است:

| |
|-------------------|
| R1 , R2 , R3 , R4 |
| 1k |
| Resistors |

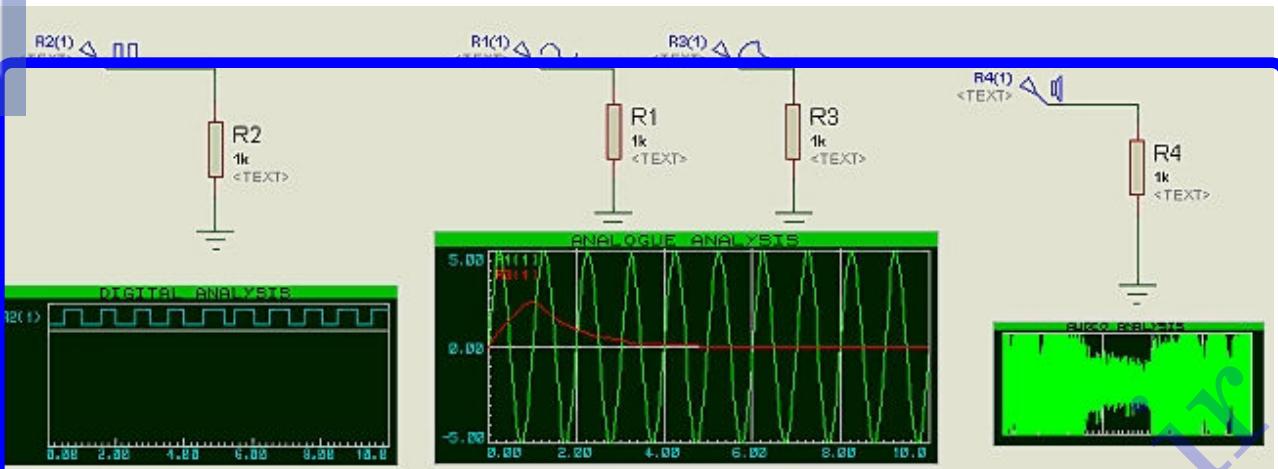در اينجا فقط قصد دارم در مورد نحوه ديدن شکل موج هر نوع سينالي توسيع proteus بحث کنم و چندان دنبال تحليل مدار خاصی در اين مثال نیستم . شکل زير را ببینيد:




در اینجا خروجیهای ۴ منبع سیگنال نمایش داده شده است. در شکل وسط ، دو سیگنال بطور همزمان به نمایش در آمده اند زیرا نوع هر دو سیگنال شبیه به هم است یعنی هر دو از نوع آنالوگ هستند اما شکل اول نمایش یک سیگنال صوتی و شکل سوم نمایش یک سیگنال دیجیتال می باشد و چون نوع تحلیل آنها متفاوت است لذا در پنجره های مختلفی به نمایش در آمده اند.

قبل از توضیح نحوه نمایش شکل موج سیگنالها ، ابتدا کمی در رابطه با منابع سیگنال (Generators) ارائه شده توسط این نرم افزار که از گزینه قابل دسترسی هستند بحث خواهم کرد.

آن نرم افزار ۱۳ نوع منبع سیگنال ، برای تولید هر نوع شکل موج دلخواهی را پشتیبانی می کند و از پر کاربردترین آنها می توان به منابع سیگنال DC ، سینوسی ، پالسی و Clock اشاره کرد .

برای تعیین پارامترهای قابل تنظیم هر منبع ، کافیست که ابتدا آن را انتخاب کرده و به صفحه شماتیک انتقال بدهید سپس یکبار روی آن کلیک راست کنید تا قمرز رنگ شود و یا به اصطلاح انتخاب گردد و در نهایت روی آن کلیک چپ نمایید تا پنجره properties آن باز شود حالا می توانید به پارامترهایی که معمولاً در رابطه با دامنه و فرکانس و ... منبع سیگنال ، می باشد متناسب با نیاز مدارتان متدار بدهید مثلاً در شکل زیر پنجره properties منع پالسی را مشاهده می کنید:

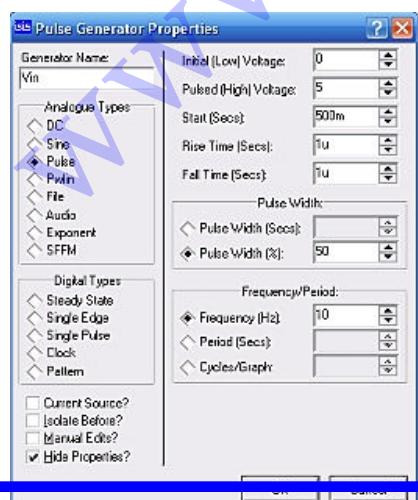

در این منبع مقدار اولیه برای شروع سیگنال ، صفر ولت در نظر گرفته شده است همچنین دامنه پالس ۵ ولت قرار داده شده است .
زمان شروع را ۵۰۰ میلی ثانیه و مقدار fall time و rise time را مساوی و برابر ۱ میکرو ثانیه انتخاب نموده ایم .

در بخش دوم ، duty cycle خواسته شده است که آن را ۵۰ درصد قرار داده و در نهایت در آخرین بخش پنجره ، مقدار فرکانس را به لغواه ۱۰ هرتز برگزیده ایم .

حال به بحث اصلی مثال ارائه شده برمی گردیم و آن نحوه نمایش شکل موج سیگنالها است که بایستی به

مریق زیر عمل نمائیم :

ابتدا به کمک گزینه  **Simulation Graph**، نوع آنالیز که شامل آنالیز آنالوگ ، دیجیتال ، صوت ، فریز ، فوریه و ... می باشد و هر کدام پنجره نمایش سیگنال منحصر به نوع خود را ایجاد می کند را انتخاب نمائید سپس به کمک اشاره گر mouse و پائین نگه داشتن Left button یک مستطیل به اندازه ای که نمایل دارید شکل موج مورد نیاز خود را در آن برای مشاهده نمائید رسم کنید این مستطیل در واقع یکی از سه نمایشگر شکل بالا می باشد که قرار است در آن شکل سیگنال مورد نظر خود را مشاهده کنیم.


اگر قرار است شکل منبع سیگنال را مستقیماً مشاهده کنید کافیست بر روی نماد آن منبع ، یکبار کلیک راست نموده تا انتخاب شود و سپس آن را ببروی مستطیل Drag & Drop نمائید و چنانچه می خواهید شکل موج نقطه ای از مدار غیر از منابع سیگنال آن را ملاحظه نمائید کافیست ابتدا به کمک prob های ولتاژ و جریان آن گره را علامتگذاری کنید و سپس همان عملیات Drag & Drop را برای prob ها اجرا نمائید.

آن روش یک راه ساده برای نمایش شکل موج سیگنالها می باشد اما گاهی اوقات ما نیاز داریم شکل موج را کیبی از سیگنالها (بعنوان مثال جمع دو سیگنال) را ببینیم در این موقع باید از روش اصولی تری بهره بگیریم به اینصورت که بعد از ترسیم مستطیل ذکر شده در بالا از مسیر ... Graph / Add Trace ، گره ترکیب گره های موردنظر خود را که به شکل P1 و P2 و P3 و P4 توسط نرم افزار در این پنجره در نظر گرفته می شوند تایپ نمائید و سپس از طریق مسیر ... Graph / Simulate Graph آنالیز می سازی را آغاز نمائید . مشاهده خواهید نمود که شکل موج گره دلخواه شما حتی بدون RUN نمودن دار ترسیم می شود .

در ضمن به کمک Middle Button مربوط به mouse می توانید روی شکل موجها zoom کنید.

مثال ۱۰ : چگونگی استفاده از **Signal Generator** و **Oscilloscope** :

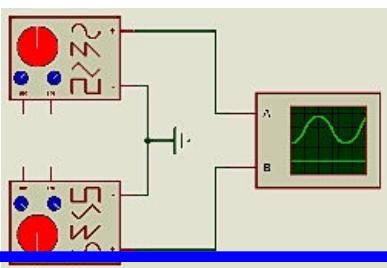
همانطور که می دانید اسیلوسکوپ و سیگنال ژنراتور دو ابزار بسیار لازم و ضروری جهت تست و آزمایش مدارهای الکترونیکی می باشند لذا proteus این نیاز را حس کرده و این دو ابزار را تقریباً مشابه نمونه های واقعی مدلسازی و در اختیار کاربران قرار داده است. برای دسترسی به آنها کافیست از گزینه  که در سمت چپ صفحه شماتیک واقع شده و با عنوان **Virtual Instruments** معرفی شده اند استفاده نمائید.



همانطور که در شکل روبرو ملاحظه می کنید خروجیهای دو سیگنال ژنراتور به ورودیهای کanal A و B جهت نمایش شکل موج آنها، وصل

شده اند. خروجی منفی سیگنال ژنراتورها به GND اسیلوسکوپ وصل می باشند.

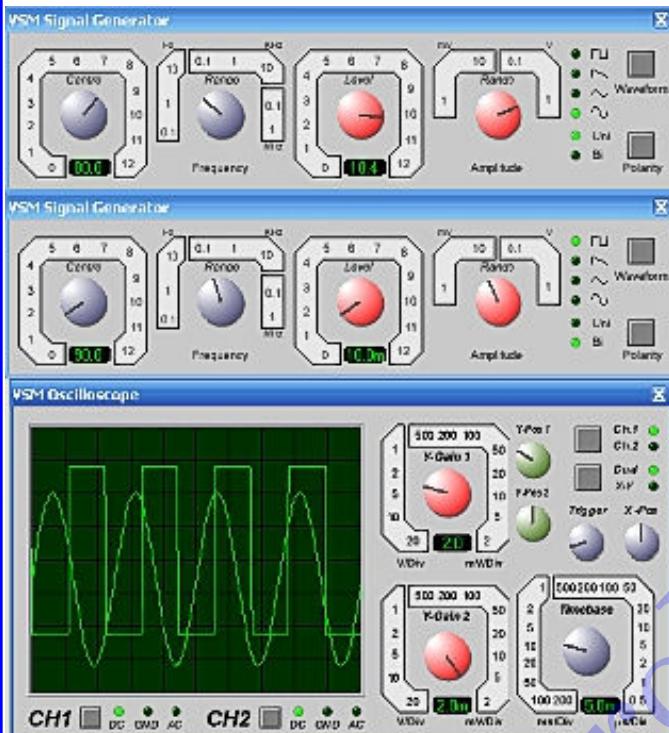بس از RUN نمودن مدار پنجره های مدلسازی شده مربوط به اسیلوسکوپ و سیگنال ژنراتور مطابق شکل زیر باز می شوند و شما براحتی و بدون هیچ تفاوتی با نمونه های واقعی آنها می توانید تنظیمات لازم را بهت تولید و مشاهده خروجیهای موردنیاز خود اعمال نمایید.



○ ویژگیهای سیگنال ژنراتور:

- امکان ایجاد انواع سیگنالهای سینوسی، مربعی مثلثی و دندانه ارله ای.

- امکان تولید انواع سیگنالهای ذکرشده فوق در محدوده فرکانسی : $0 \sim 12\text{MHz}$

- توانایی تولید سیگنالهای مذکور در محدوده ولتاژ : $0 \sim 12\text{Volt}$

- ویژگیهای اسیلوسکوپ:
 - دو کanalه (CH1 و CH2).

- امکان نمایش سیگنالهای دو کanal بطور همزمان توسط دکمه Dual.

- قابلیت نمایش در مُد X-Y.

- محدوده Volt/Div آن : $2\text{mv}/\text{div} \sim 20\text{v}/\text{div}$

- محدوده Time/Div آن: $0.5\mu\text{s}/\text{div} \sim 200\text{ms}/\text{div}$

- امکان جابجایی سیگنالها در راستای محورهای افقی و عمودی توسط X-Pos و Y-Pos.

مثال ۱۱: طراحی Schmitt trigger به کمک Op. Amp.


قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:


| 1N5229B | 741 | R1 , R2 | R3 , R4 |
|---------|-----------------------|------------|-----------|
| V | - | 10K , 3.3K | 100Ω , 9K |
| Diodes | Operational Amplifire | Resistors | Resistors |

قبل از شروع، منبع ورودی را سینوسی با دامنه مثلاً 10 ولت و فرکانس KHz 1 برگزینید.

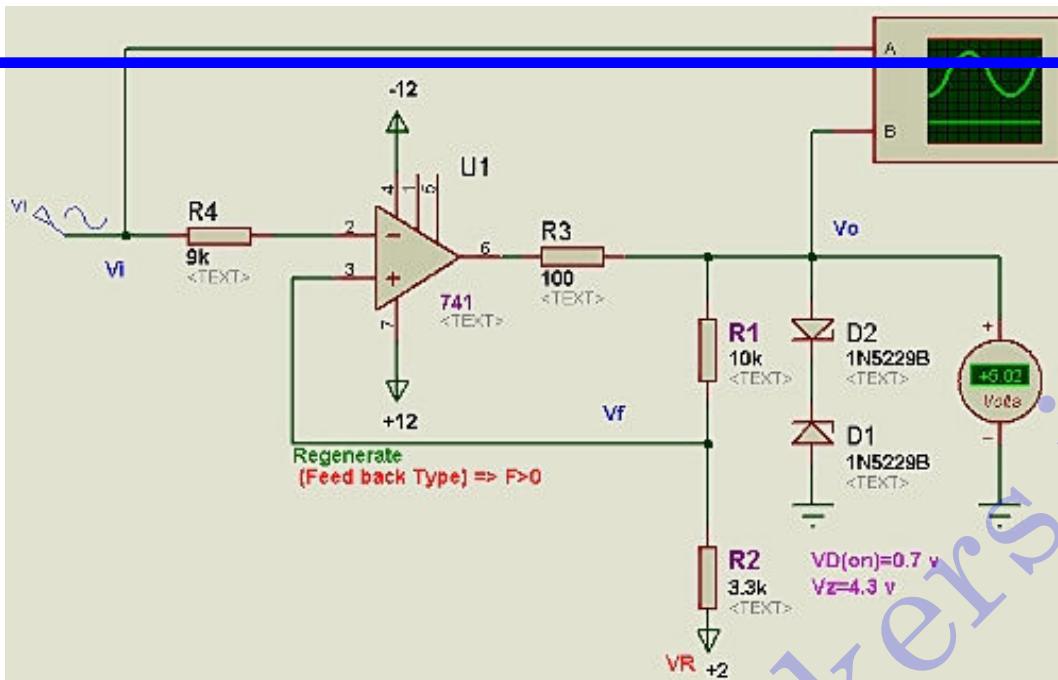در ضمن بایستی $V_{cc} > V_{D(on)} + V_z$ باشد.



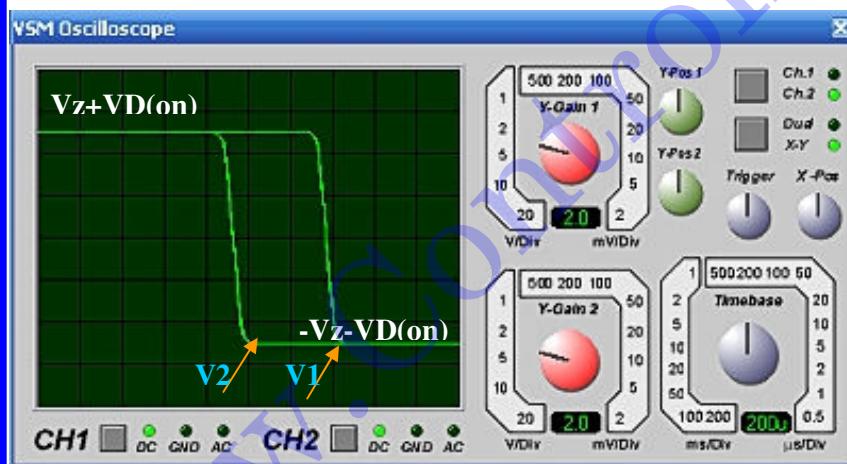مداری که در بالا ملاحظه می فرمائید یکی از مدارهای معروف تولیدکننده Schmitt trigger می باشد که احتمالاً در کتابهای تکنیک پالس به آن برخورد کرده اید. تحلیل این مدار بسیار ساده و قابل فهم می باشد لذا در اینجا قصد دارم کمی در مورد نحوه عملکرد آن به شکل تئوری بحث کنم که امیدوارم برای نهادهای جالب باشد.



فرض کنید در شروع کار $V_i < V_f$ باشد در اینصورت op amp به اشباع مثبت رفته و مقدار خروجی برابر:

$$V_o = V_z + V_{D(on)} \\ = \frac{4}{3} + 0.7 = 5$$

می شود در این حالت مقدار V_f

$$V_f = VR + (V_o - VR) \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2.744$$

برابر است با:

آن مقدار را V_1 می نامیم. حالا V_1 را از V_i بیشتر می کنیم در نتیجه op amp به اشباع منفی رفته و

$$V_o = -V_z - V_{D(on)} = -\frac{4}{3} - 0.7 = -5$$

مقدار خروجی برابر می شود با

$$V_f = VR + (V_o - VR) \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 0.263$$

در این حالت مقدار V_f برابر می شود با:


ین مقدار را V_2 می نامیم. در اینجا متوجه می شویم که $V_2 > V_1$ است و این یعنی اینکه با کاهش

مقدار V_i و رسیدن مقدار آن به V_2 (نه V_1) ما در خروجی تغییر وضعیت به $+5$ ولت پیدا می کنیم.

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

| L298 | 1N4007 | DC MOTOR | R1 , R2 | Logic state |
|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| Analog ICs | Diodes | Active | Resistors | Active |
| - | 8 | - | 10k | - |

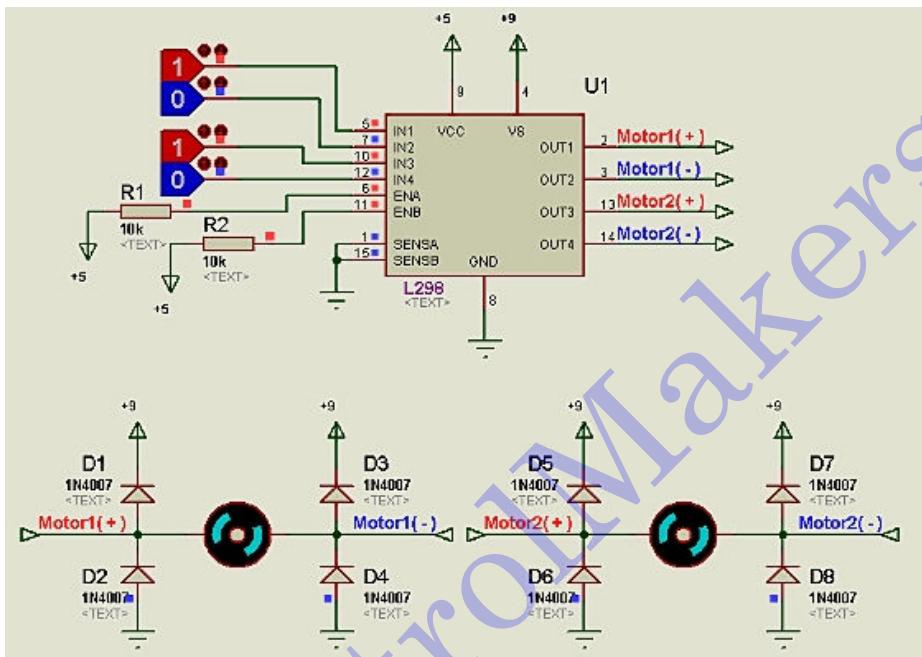

برای راه اندازی و کنترل موتورهای DC مدارهای زیادی وجود دارد اما در اینجا سعی کرده ام تا از L298 که اکثر مهندسین الکترونیک با آن آشنا هستند استفاده کنم لذا در ادامه با برخی ویژگیهای این IC آشنا شوahیم شد.

دراایور L298 یکی از قطعات مناسب جهت راه اندازی موتورهای DC است که با توجه به جریان دهی مناسب (حداکثر ۱ آمپر در هر کanal) می تواند نیاز بسیاری از پروژه ها را مرتفع سازد. این IC با مدار فوق توانایی راه اندازی دو موتور DC در هر دو جهت CW و CCW و آنهم بصورت مجزا را دارا می باشد.

در این IC دو ورودی و دو خروجی برای هر موتور در نظر گرفته شده است که ورودیهای آن را می توان مستقیماً به خروجیهای یک micro controller و یا یک مدار تقویت کننده sensor بدون هیچ مشکلی متصل نمود در ضمن خروجیهای آن نیز حداکثر می توانند تا ولتاژ ۴۶ ولت را به هر موتور اعمال کنند که ابته برای موتورهای کوچک مانند موتورهای یک ربات ساده، می توانند مطابق نیاز شما بین ۶ تا ۱۲ ولت فرمان تنظیم شوند. پایه های ۱ و ۱۵ که با نامهای SensA و SensB ذکر شده اند به منظور اتصال آنها به

مدارهای حس کننده اضافه جریان ، قرار داده شده اند که در صورت عبور جریانی بیش از آنچه که قابل تحمیل موتورها است سریعاً مدار را قطع کند IC و موتورها آسیبی نمی‌ینند . در صورتی که از این دو پایه استفاده نمی کنید آنها را به زمین مدار وصل کنید. توجه به این نکته ضروری است که برای L298 حتماً از هیچ کننده (Heat Sink) استفاده نماید .

پایه های ۶ و ۱۱ که با نامهای ENB وENA ذکر شده اند پایه های Enable یا فعال کننده موتورها می باشند که می توانند موتورها را در هر لحظه on یا off کنند و بیشتر در مواردی که نیاز به ایجاد PWM برای موتورها می باشد بکار می روند در صورت عدم استفاده از آنها ، مطابق شکل آنها را Pull up کنید. موتورها نوعی بار القایی هستند و در صورتی که جریان سیم پیچ آنها بصورت ناگهانی قطع شود می توانند ولتاژ معکوسی در حد چند صد ولت (طبق رابطه $V=L \cdot di/dt$) ایجاد کنند . این ولتاژ معکوس به آسانی می تواند به قطعات نیمه هادی سری شده با سیم پیچ آسیب بزند بنابراین در اغلب موارد لازم است با استفاده ای دیود محافظ ، ولتاژ مؤثر معکوس را کاهش داد. مدار بالا را در proteus رسم کرده و سپس RUN کنید تا با نحوه عملکرد L298 بیشتر آشنا شوید.

