

آموزش تحلیل مدارات الکترونیکی

Proteus افزار

قسمت اول


نویسنده:

مرتضی شعبان زاده

در این سری مقالات قصد دارم آموزش کوچکی در مورد چگونگی تحلیل مدارات الکترونیکی توسط نرم افزار Proteus را ارائه دهم تا شاید برای دوستانی که علاقه مند به تحلیل مدارات آنالوگ دیجیتال هستند مفید واقع گردد البته قابل ذکر است که در زمینه تحلیل مدارات الکترونیکی نرم افزارهای قوی دیگری مانند Orcad وجود دارد اما یکی از مزیتهای Proteus به امکان تحلیل شبیه سازی میکروکنترلرهای، انواع موتورها و انواع نمایشگرهای می باشد که متاسفانه Orcad وجود قدرت و امکانات فراوان خود از چنین قابلیتی برخوردار نیست.

در این مقاله سعی شده است که ابتدا توضیح مختصری در رابطه با چگونگی شروع کار با Proteus داده شود سپس با مثالهای ساده کار خود را آغاز نموده تا به تحلیل و شبیه سازی مدارات پیچیده تری برسیم پس با من همراه باشید و از خواندن این مقاله لذت ببرید.

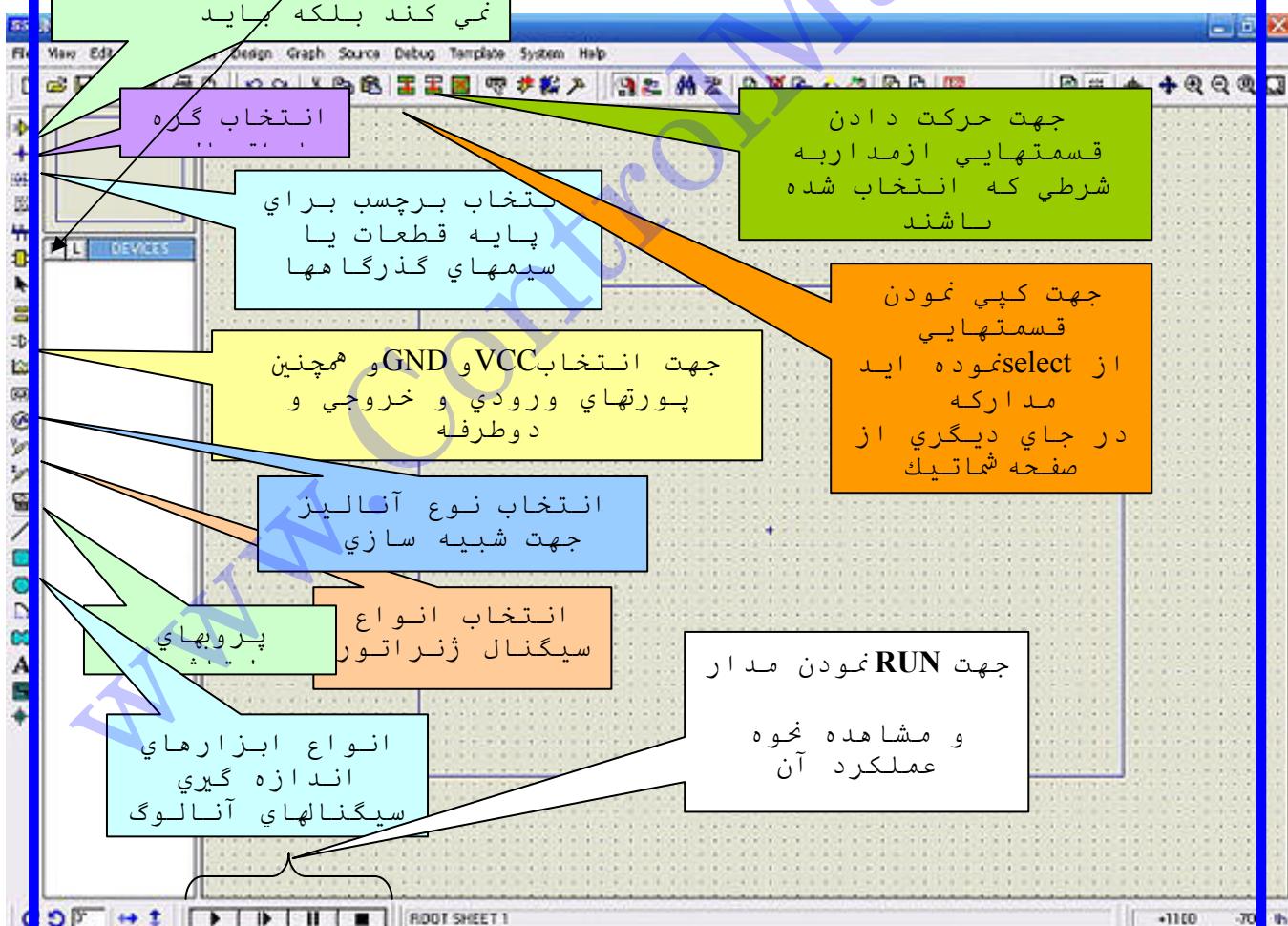با اجرا نمودن برنامه Proteus ISIS صفحه شماتیک زیر ظاهرمی شود که من در آن ویژگیهای برخی از shortcut های پراستفاده تر Proteus را توضیح داده ام.



ادمه این مقاله توضیح دهم.

این داده‌ها می‌توانند برای شناسایی و پیشگیری از این مشکل‌ها کمک کنند.

﴿ حِكْوَنَگَيْ، آوردن قطعه از کتابخانه و نصب آن : ﴾

ابتدا اولین کلید میانبر بالا سمت چپ را زده سپس همانطور که در بالا توضیح داده ام کلید Pick Devices باز شود در این کتابخانه همه قطعات بخوبی دسته بندی شده اند و شما براحتی می توانید هر قطعه را با توجه به نوع آن پیدا کنید حالا بر روی هر قطعه ای که نیاز داریم کلیک کنید تا آن قطعه به لیست قطعات مدار شما اضافه گردد.

توجه داشته باشید که بعد از انتخاب قطعه دلخواهتان از لیست قطعات با هریار کلیک کردن روی صفحه شماتیک آن قطعه نیز به همان تعداد کلیکها نصب می شود در ضمن اکثر قطعات کتابخانه قابل تحلیل و شبیه سازی می باشد بجز قطعاتی که در پنجره Pick Devices بالای شکل آن قطعه جمله No Simulator نوشته شده باشد که فقط جنبه شماتیکی داردند و بسیار Model.

هر قطعه برای خودش یک مشخصات تعریف شده اولیه توسط نرم افزار دارد که شما نیز در محدوده مجازی می توانید این مشخصات را بنا به نیاز مدارتان به نفع خود تغییر دهید . برای مشاهده پنجره مشخصات قطعه بعد از نصب آن روی قطعه کلیک راست کنید تا به رنگ قرمز درآید حال روی آن کلیک چپ کنید تا پنجره Edit آن باز شود مثلاً شما از کتابخانه Active Motor_DC قطعه را برگزینید و آن را نصب کنید حالا پنجره Edit آن را باز کرده و مشخصات آن را ببینید مشاهده می نمایید که تمامی مشخصات یک موتور DC واقعی مانند مقاومت و اندوکتانس سیم پیچ آن ، ولتاژ نامی ، سرعت بی باری و حداکثر گشتاور بار را دارا می باشد شما می توانید بطور نمونه ولتاژ نامی آن را به 5 ولت و مقاومت سیم پیچ آن را به 2 اهم تغییر دهید و ببینید که از طرف شبیه ساز مخالفتی در مقابل این خواسته معقول شما نمی شود اما به محض اینکه مقداری در خارج از رنگ تعیین شده برای یکی از پارامترهای قطعه درخواست نمایید با پیغام هشدار از طرف شبیه ساز مواجه خواهید

در ضمن سعی کنید کل مدارたن را در داخل کادرآبی رنگ واقع در صفحه شماتیک ترسیم نمائید زیرا اگر احیا قطعات شما از این کادر خارج شوند دیگر امکان Edit کردن آنها وجود ندارد مگر اینکه از طریق مسیر ... system\ set sheet sizes اندازه این کادر را بزرگ نمائید.

✳ چگونگی سیم کشی و اتصال بین پایه قطعات:

نرم افزار Proteus ISIS بسیار هوشمند می باشد و به محض نزدیک شدن اشاره گر mouse pin (منظور یکی از پایه های قطعه موردنظر شما می باشد) به شکل علامت \times درآمده و با کلیک نمودن بر روی آن pin و حرکت دادن اشاره گر، اتصالی صورتی رنگ رسم می شود که در نهایت با کلیک نمودن بر روی pin دو، خود به خود اتصال (سیم) بین دو پایه برقرار می گردد.

✳ چگونگی پاک نمودن قطعه یا اتصالات از صفحه شماتیک:

روش اول: کافیست روی قطعه یا سیم مورد نظر 2 بار به آرامی کلیک راست کنید.
روش دوم: با پائین نگه داشتن کلیک راست و ترسیم یک کادر مستطیلی در اطراف قطعه مورد نظر و نهایتاً فشار دادن کلید Delete صفحه کلید.

روش سوم: با کلیک راست نمودن روی قطعه و زدن دکمه  .

✳ چگونگی حرکت دادن قطعات مدار:

روش اول: یکبار روی قطعه کلیک راست کنید تا به رنگ قرمز درآید و اصطلاحاً select شود سپس با پائین نگه داشتن کلیک چپ آن را به هر نقطه که دوست دارید حرکت دهید.

روش دوم: قطعه را select نموده و دکمه  را بزنید.

✳ چگونگی Zoom نمودن روی مدار:

روش اول: در کنار هر نقطه که تمایل دارید zoom نمایید ، کلیک راست نموده سپس توسط دکمه لغزندۀ scroll روی mouse (Middle Button) بر احتی مدارتان را بزرگ یا کوچک نمایید.



روش دوم: به کمک همان shortcut های معروف .

✳ چگونگی نمایش Grid های صفحه شماتیک:

برای نمایش یا عدم نمایش Grid ها کافیست دکمه  واقع در بالای صفحه را بزنید یا از مسیر View\Grid shortkey G .

برای تنظیم فاصله Grid ها یکی از گزینه های مسیر (view\snap 10th (50th, 100th, 500th) را انتخاب نمایید تا امکان ترسیم مدار برای شما آسان تر شود.

چگونگی فرآخوانی VCC و GND :

در سمت چپ صفحه و انتخاب POWER و GND .



به کمک استفاده از گزینه

چگونگی نوشتن متن و توضیحات (Comments) دلخواه خود در کنار مدار:

برخی موقع لازم است که توضیح مختصری در مورد نحوه عملکرد مدار در محیط شماتیک نوشته شود تا دیگران با خواندن آن سریعتر با کارکرد مدار آشنا شوند .

باید بدانید که این توضیحات هیچگونه اختلالی در شبیه سازی مدار بوجود نمی آورند .

برای ایجاد Comment کافیست گزینه Text script را بزنید سپس روی صفحه یکبار کلیک کنید تا پنجره ای با عنوان Edit Script Block باز شود در این پنجره هر توضیحی که دارید می توانید بنویسید حتی به کمک دکمه Import می توانید کل متن یک فایل متنه را برگزیده و به مدار بچسبانید .

از Tab کناری Script که نام دارد برای ویرایش متن می توان استفاده نمود فقط کافیست با برداشتن تیک کنار Follow Global هر یک از گزینه های سمت چپ پنجره ، آن را High Light نموده و از آن برای تنظیمات متن استفاده کنید.

خوب تا همینجا برای شروع کار با ISIS کافیست از اینجا به بعد بقیه مطالب را در حین تحلیل مثالها فرا می گیریم.


مثال 1 : LED Driver

هدف: یک نوع ارتباط دهنده ساده بین مدار آنالوگ و دیجیتال.

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

R1	R2	Logic state	LED	2N3904	74LS04
2.2k	150	-	LED-RED	-	-
Resistors	Resistors	Active	Active	Bipolar	74LS

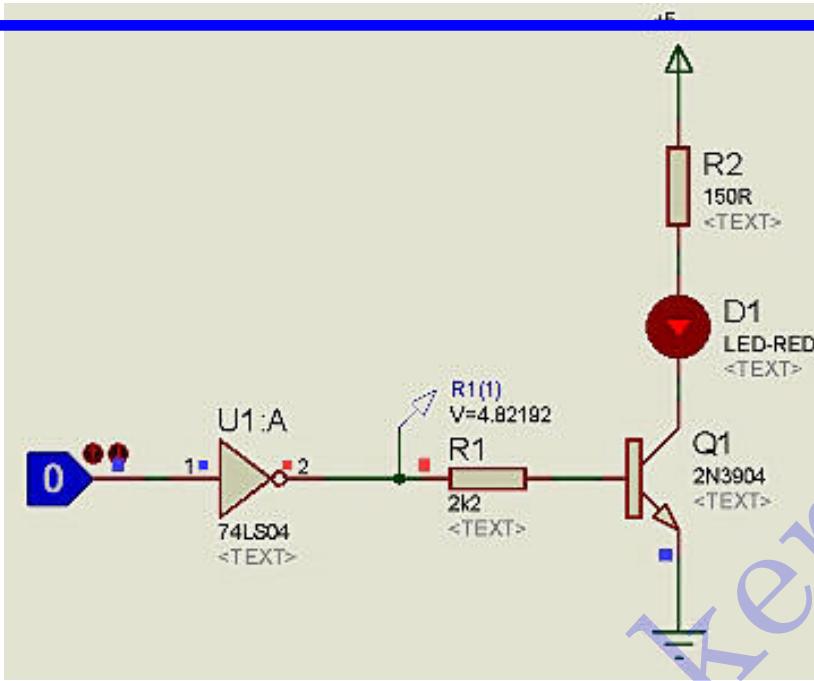

قلعه logic state نمایانگر خروجی دیجیتال می باشد در واقع یک منبع تولید کننده 1 و 0 منطقی است. در این مدار ساده ، ترانزیستور مانند یک کلید on و off (اشباع و قطع) عمل می کند.

گیت 7404 به منظور تقویت جریان و ولتاژ ورودی دیجیتال بکار رفته است زیرا معمولاً پایه های قطعات دیجیتال مانند میکروها ، قدرت جریان دهی و جریان گیری کافی را ندارند لذا در موقع لزوم از بافرها برای رفع این مشکل استفاده می کنند.

اگر مقاومت شاخه کلکتور را RL و مقاومت شاخه بیس را $RB \approx 20RL$ بنامیم در طراحیها معمولاً .
ذخوه عملکرد مدار بالا به این صورت است که با هر بار کلیک روی قطعه logic state حالت منطقی ورودی میکوس می شود ، در شکل ورودی 0 است لذا خروجی گیت 7404 به 1 تغییر کرده و ولتاژ آن در حدی است که موجب به اشباع رفتن ترانزیستور یا به اصطلاح On شدن آن می شود یعنی تقریباً کلکتور به امیتر و زمین وصل می شود(البته در واقعیت کلکتور با امیتر حدود 2/0 ولت فاصله دارد) پس LED و R2 و منع 5 ولت در یک مسیر قرار گرفته و لذا LED روشن می شود.


شما این مدار را ترسیم کرده و کلید RUN را بزنید پس از گذشت مدت کوتاهی مدار آنالیز شده و شما می توانید تغییرات خروجی آن را با کلیک نمودن روی logic state ملاحظه نمایید.

شما می توانید از این مدار برای راه اندازی Relay و Buzzer و ... استفاده کنید که البته مدارهای آنها در ادام آرده خواهد شد.

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

Logic state	74LS47	7Seg
-	BCD to 7seg	7SEG-COM-ANODE
Active	74LS	Display

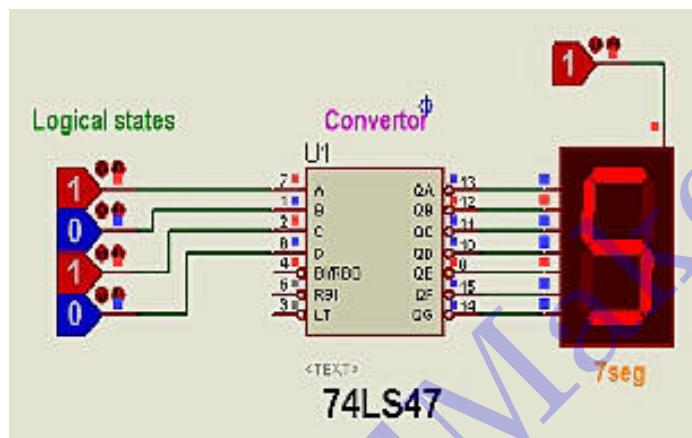

مداری که در بالا ملاحظه می کنید یک مدار ساده دیجیتال می باشد که برای راه اندازی یک 7seg از نوع آن مثترک بکاررفته است و 7447 نقش یک Decoder/Driver را بازی می کند توجه کنید در عمل اگر خروجیهای IC محافظت نشده باشند (مانند حالتی که در بیشتر IC های TTL وجود دارد) ، یک مقاومت محدودساز جریان، باید به شکل سری با هر بخش نمایش (segment) قرار گیرد (قریباً 150 اهم با تغذیه 5 ولتی یا 680 اهم تغذیه 15 ولتی) . بیشتر IC های سری CMOS ، خروجیهایی دارند که جریان آنها از داخل محدودگردیده ببراین به این مقاومتها محدودساز خارجی ، نیازندازند.

بای مشاهده تغییرات خروجی 7seg کافیست مدار بالا را ترسیم نموده و به کمک دکمه RUN آنالیز نمائید سپس با کلیک نمودن روی هر logic state مقدار منطقی آن را تغییر داده و متناسب با آن تغییر عدد نمایش داده شده روی 7seg را ملاحظه نمائید.


7447 دارای سه پایه دیگر به نامهای LT و RBI و RB/RBO می باشد که جهت بررسی مالام بودن تمام LED های 7seg استفاده می شود به این صورت که چنانچه این پایه را 0 کنیم همه LED های 7seg روشن می شوند. پایه های RBI RB/RBO نیز جهت اتصال چندین 7seg بصورت متوالی بکار می روند که می توانید نحوه عملکرد آنها را از برگه های اطلاعاتی 7447 مطالعه بفرمائید.



قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

2N3904	R1 , R2	R3 , R4	LED	C1 , C2
-	470	39K	RED	10UF
Bipolar	Resistors	Resistors	Active	Capacitors

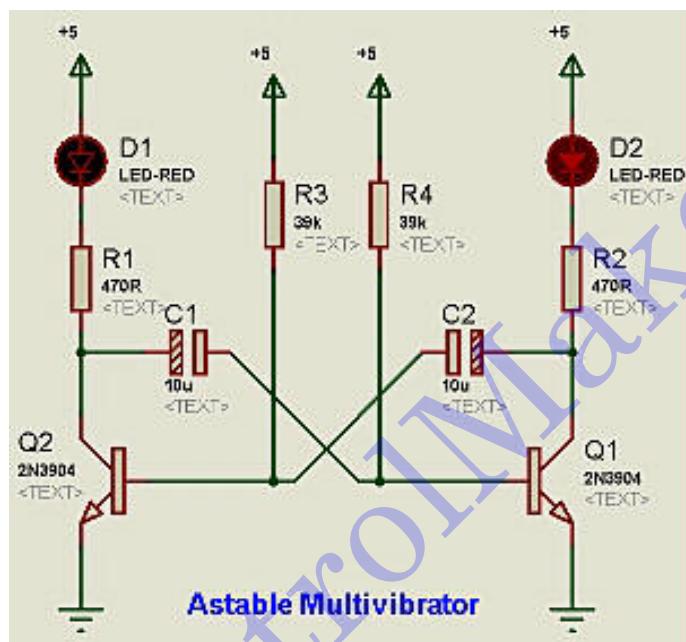

مداری که در بالا ملاحظه می کنید یک نوسان ساز ناپایدار است که به محض RUN نمودن مدار LED ها یکی دهان شروع به خاموش و روشن شدن می کنند . چگونگی عملکرد مدار و محاسبه فرکانس نوسان را می توانید اکابهای تکنیک پالس مطالعه بفرمائید که بسیار ساده می باشد اما توضیح آن در این مقاله که سعی شده مطالب آوزشی آن تا آنجا که امکان دارد کوتاه و مختصر گفته شود ، شاید چندان مناسب نیاشد.


مشال ۴ : **Astable Multivibrator by NE555**



قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

NE555	R1,R2,R3,R4	C1,C2	LED
-	470,470,4.7K,68K	10UF	RED
Analog	Resistors	Capacitors	Active

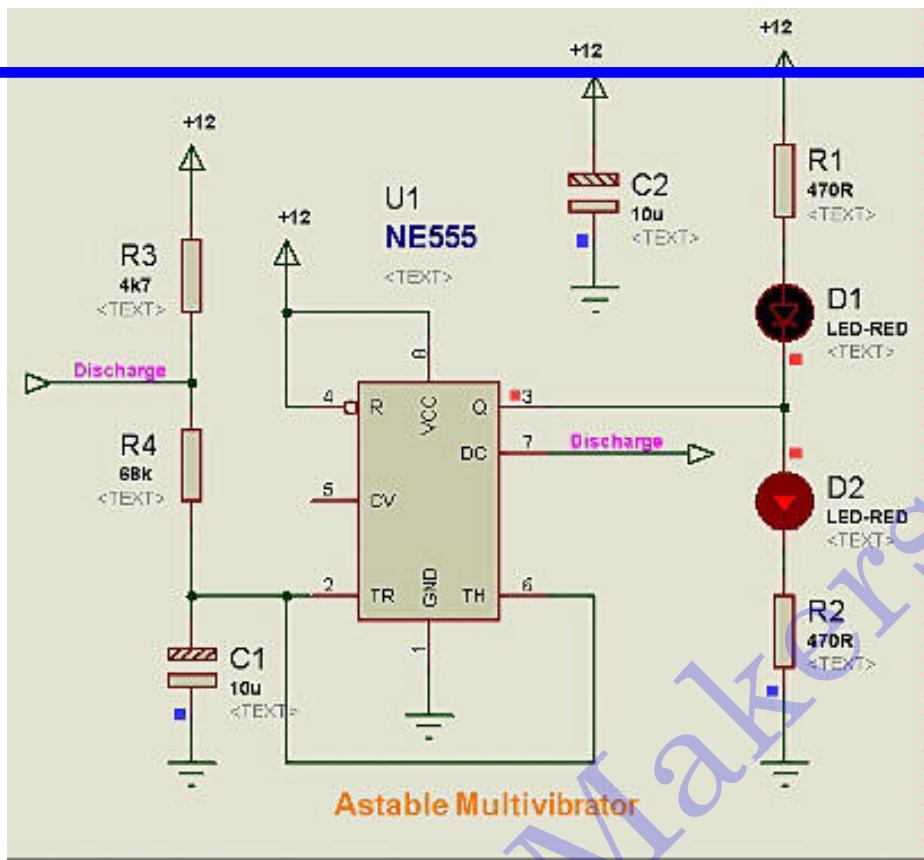

مداری که ملاحظه می کنید یک نوسان ساز ناپایدار است که به کمک IC معروف 555 طراحی شده است خروجی این مدار تقریباً با فرکانس 1 Hz از پایه 3 آن گرفته شده و به شاخه ای شامل دو عدد LED داده شده است لذا این مدار LED ها متناظراً با فرکانس 1 هرتز (یعنی در هر 1 ثانیه یکبار) خاموش یا روشن می شوند. فرکانس نوسان این مدار به مقادیر R3,R4,C بستگی دارد و طبق فرمول زیر قابل محاسبه است:

$$f = 1.443 / ((R3+2R4).C)$$

ملاً برای مقادیر مدار فوق داریم:

$$f = 1.443 / ((R3+2R4).C) = 1.443 / ((4.7k + 2 \times 68k) \times 10u) = 1.025 \text{ Hz} \approx 1 \text{ Hz}$$

خروجی پایه 3 به شکل نمایی شارژ و دشارژ در حال نوسان است لذا با کمی محاسبات متوجه می شویم که:

$$t(\text{on}) = 0.693 \times (R3+R4).C$$

$$t(\text{off}) = 0.693 \times R4.C$$

$$\Rightarrow T = t(\text{on}) + t(\text{off}) = 0.693 \times (R3+2R4).C \quad \Rightarrow f = 1/T$$

$$\Rightarrow f = 1.443 / ((R3+2R4).C)$$

شما کافیست این مدار را در صفحه شماتیک ترسیم نموده و سپس آن را RUN نمایید.

در این اتصال پایه 7 به گره مابین مقاومت‌های R3 و R4 از ترمینال‌های Inter sheet استفاده شده است

این کار به منظور کاهش سیم کشی و درنتیجه واضح تر بودن فهم مدار می باشد برای این کار شما دکمه زده و دو عدد ترمینال ورودی و خروجی را انتخاب نموده و همانند شکل به محلهای مربوطه متصل نمایید ، دقت کنید چون پایه 7 یک پایه خروجی است لذا ترمینال خروجی را باید به آن وصل کنید .


در این باب یک **Table** برای معرفی این تریاک به کار برده شده است. بسته برای هر دو ترمینال نام یکسانی داشته باشد تا بطور نامرئی توسط شبیه ساز به یکدیگر وصل شوند. من در این مدار از نام واقعی پایه 7 یعنی Discharge استفاده نموده ام اما شما می توانید هر اسمی که دوست دارید به آن نسبت دهید.

مثال ۵: مدار روشن/خاموش تمام موج برای Thyristor همراه با بارمصرفی DC

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

Bridge	Thyristor	Lamp	Fuse	Switch	R1 , R2
Device	Device	Active	Active	Active	Resistors
-	I(H)=5mA	12v , 100Ω	1A	-	180,1k

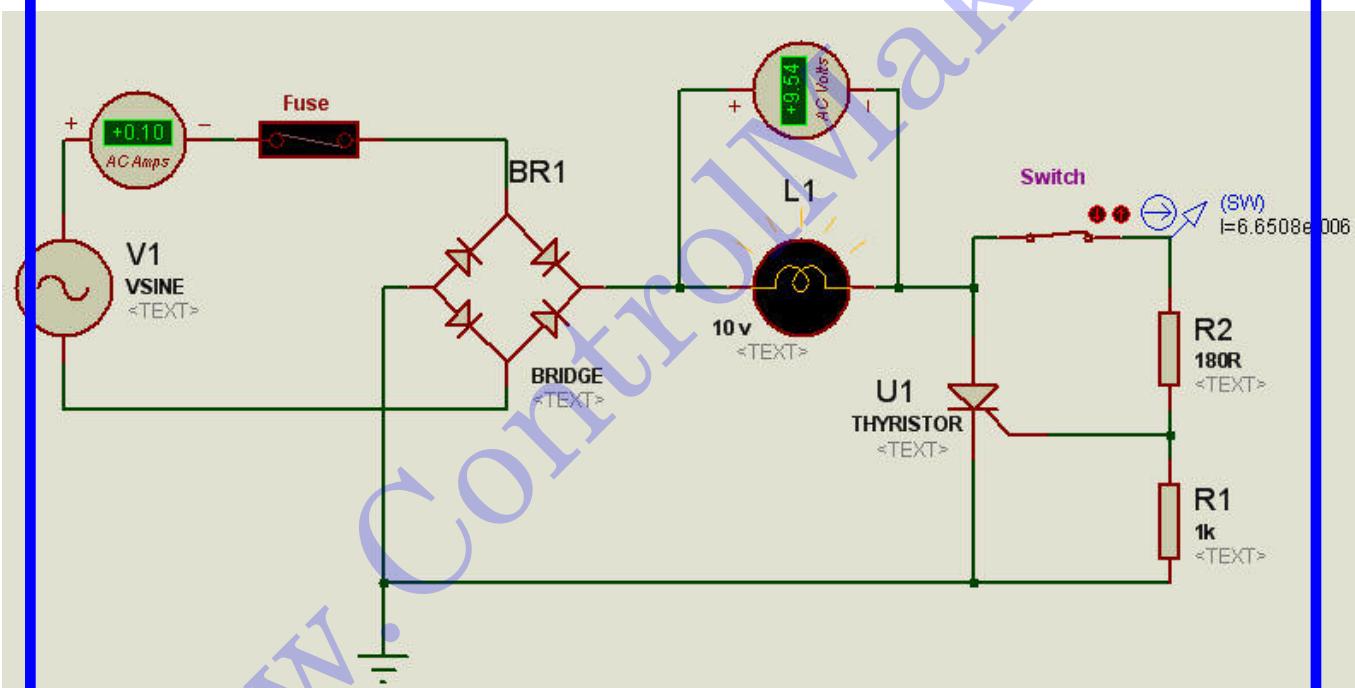

همانطورکه از نام تریستور برمی آید ، این قطعه نوعی یکسوساز سه پایه است که می توان عملکرد آن را از طریفه پایه Gate کنترل نمود. این قطعه در حالت معمول بصورت کلید باز(قطع) می باشد. اما درصورتیکه آند به ولتا مثبت و کاتد به ولتا منفی متصل باشد ، می توان آن را طوری فعال کرد که بصورت دیود یکسوساز در بایاس مستقیم عمل کند. برای اینکار باید جریان تحریک اندکی به پایه Gate اعمال شود. اگر جریان آند-کاتد از حد مشخصی که جریان نگهدارنده (Holding Current) نامیده می شود و معمولاً

چند میلی آمپر است ، بیشترشود تریستور در حالت on قرارخواهدگرفت و تا زمانی که جریان از مقدار نگهدارنده کمتر نشده باشد در همان حالت on باقی می ماند. در صورتی که جریان عبوری از مقدار نگهدارنده کمترشود تریستور دوباره به حالت off بازخواهدگشت.

سیگنال تغذیه AC توسط پل دیودی بصورت تمام موج یکسو می شود و به شکل موجی تبدیل خواهد شد که ده نیم سیکل از صفر ولت به حداقل ولتاژ می رسد و دوباره به صفر ولت باز می گردد. این شکل موج از طریق لامپ که در واقع بارمصرفی است به تریستور اعمال می شود بنابراین در صورتیکه کلید SW باز(قطع) شود جریان اعمال شده به Gate تریستور صفر خواهد شد و تریستور نیز مانند کلید باز عمل می کند. درصورت بسته شدن کلید SW ، Gate تریستور از طریق R1 و R2 راه اندازی خواهد شد یعنی بلا فاصله بعد از شروع هر نیم سیکل تریستور on می شود و تا انتهای نیم سیکل مذبور on می ماند. در این زمان جریان آن از مقدار جریان نگهدارنده کمتر می شود و تریستور off خواهد شد. این روند در هر نیم سیکل تکرار خواهد شد به این ترتیب لامپ تقریباً با تمام توان روشن می شود.

دلیل کنید که هنگامیکه تریستور on است ولتاژ آند تا چندصد میلی ولت کاهش می یابد بنابراین توجه داشته باشید که متوسط جریان مصرفی R1, R2 , SW بسیار اندک است اما با استفاده از تریستور می توان SW را برای کنترل بوهای مصرفی بسیاربزرگ مورد استفاده قرار داد. همچنین توجه داشته باشید که بارمصرفی (لامپ) را در سمت DC پل یکسوساز قرار داده ایم و این یعنی مدار مذبور برای کنترل بارمصرفی DC مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مدار از ولتمتر و آمپرmetr AC استفاده شده است که شما می توانید از طریق گزینه آنها را بکار گیرید همچنین یک Current Probe برای نمایش جریان بسیار کم کلید SW قرار داده شده است.


ب هر بار کلیک روی کلید می توانید آن را قطع و وصل نمایند در ضمن اگر جریان اسمی فیوز را برای امتحان، از طریق Edit کردن فیوز کاهش دهید بطوریکه تحمل عبور آن را نداشته باشد خواهد دید که فیوز کم کم قرمز شده و دنبایت خواهد سوت و این زیبائی عملکرد قطعات کتابخانه proteus را نشان می دهد .

مثال 6 : طراحی یک مدار chaser/sequencer به کمک 4017

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

4017	NE555	Bargraph	RV1	R1, R2, R3	C1 , C2
-	-	RED	POT-LIN	10k,10k,470	100u , 2.2u
CMOS	Analog	Display	Active	Resistors	Capacitors

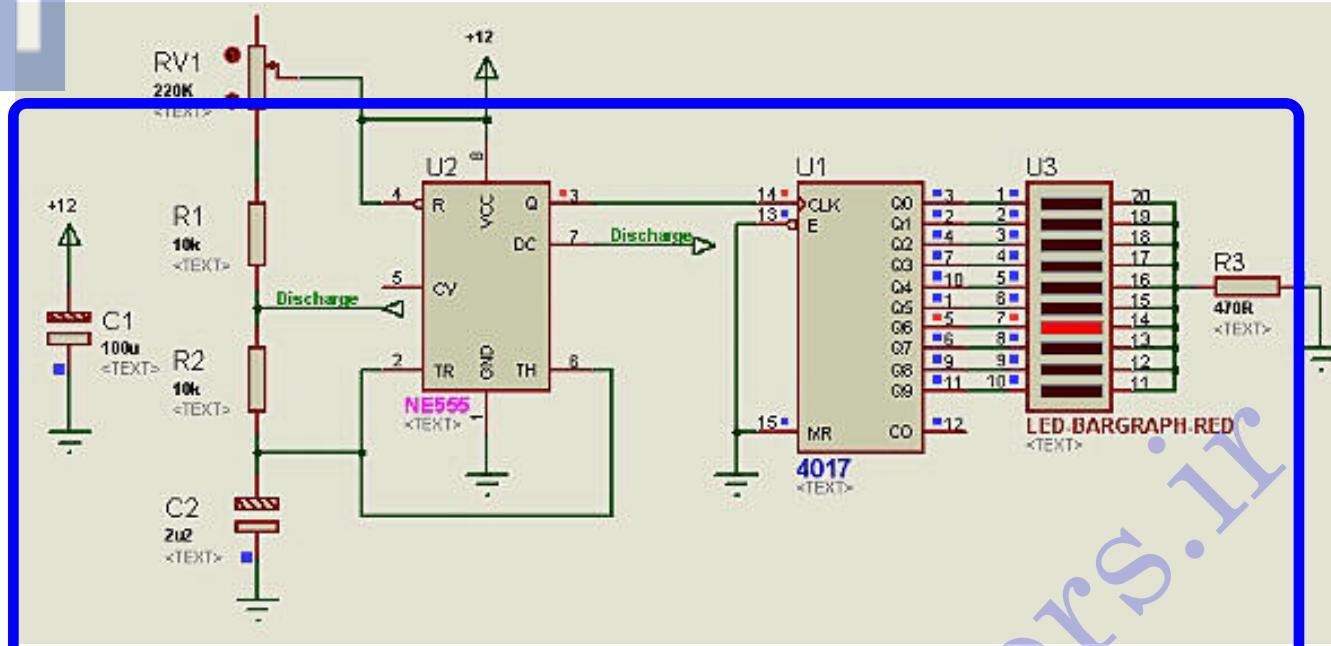

مدار بالا یک مدار جالب در زمینه optoelectronics می باشد که به کمک IC معروف 4017 که یک CMOS Counter/Devider ده تایی ساعت دار می باشد که 0 می باشد طراحی شده است. 4017 یک نوع مدار مجتمع pull up کاملاً رمزگشایی شده دارد که هر کدام از آنها می تواند یک LED را برای راه اندازی کند. خروجی همچنین این IC در محدوده 3 تا 15 ولت تغذیه می شود و بیشتر در مدارهایی که نیاز به تقسیم فرکانس است می شود.


این IC شامل 5 طبقه شمارنده Johnson می باشد و از پایه های معروف آن می توان به clock , reset و clock inhibit,carry out clock نام برد . وقتی پایه های clock , reset در سطح 0 منطقی هستند شمارنده های دخلی در هرگذر بالارونده سیگنال ساعت ورودی ، یک واحد می شمارند و جلو می روند بطوریکه در هر لحظه شخص، 9 تا از 10 پایه خروجی در سطح 0 منطقی هستند و خروجی باقیمانده در سطح 1 منطقی قرار دارد . خروجی carry out دوره تناوبی به اندازه 10 برابر دوره تناوب سیگنال clock دارد و می تواند به عنوان یک ripple clock برای اتصال متوالی چندین 4017 در کاربردهای شمارشی چند ده تایی به کار رود .

د. این مدار از یک پتانسیومتر برای تغییر فرکانس پایه خروجی NE555 طبق فرمول گفته شده در مثال ۴ و در نتیجه تغییر فرکانس سیگنال clock برای 4017 و در نهایت تغییر سرعت حرکت LED روشن در استفاده شده است بطوریکه هرچه مقدار مقاومت پتانسیومتر کمتر شود سرعت حرکت LED بزرگ شود.

قطعات لازم:


نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

Audio Generator	Speaker
-	1 volt , 8 Ω
	Active

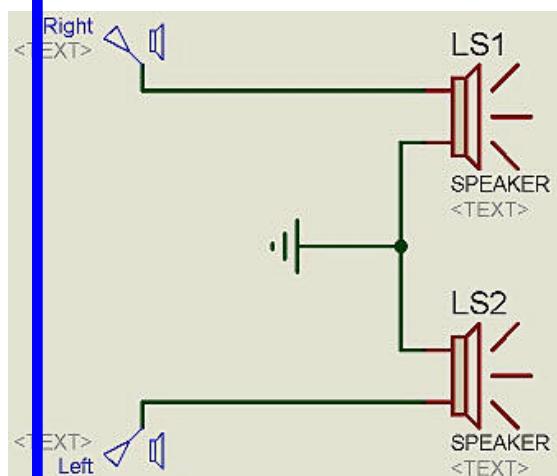

مداری که در اینجا ملاحظه می کنید فقط جهت آشنایی با یک منبع سیگнал صوتی است که در کتابخانه Proteus قرار دارد. این منبع را می توانید از طریق گزینه منابع سیگнал یعنی فاکتوانی کنید.

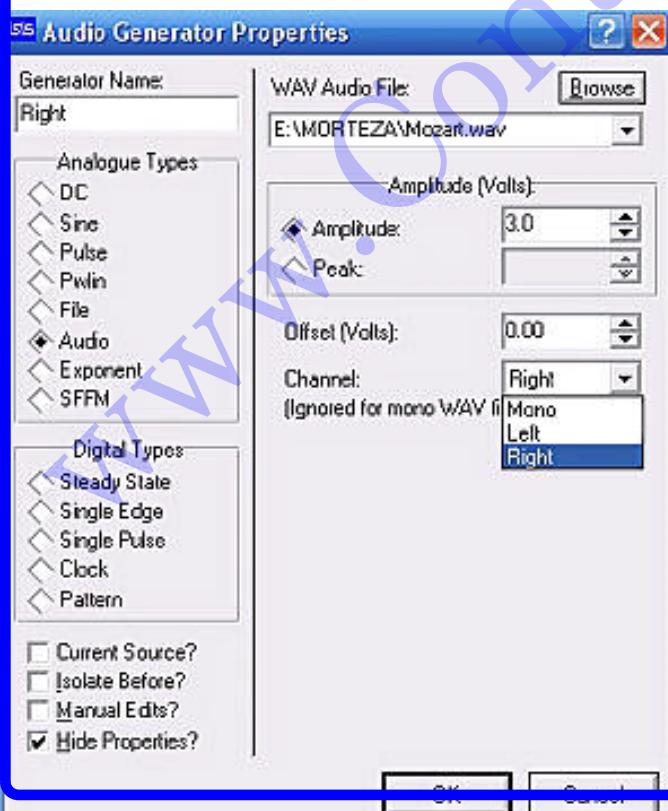اذا این منبع می توانید هم بعنوان یک منبع سیگнал صوتی Mono استفاده کنید و هم با بکارگیری دو عدد از آن و تبیین پارامترهای این منبع ، طبق پنجره Audio Generator properties ، بعنوان یک منبع سیگнал صوتی Stereo بهره بگیرید و از شنیدن این مقاله لذت ببرید.



با ای تنظیم پارامترهای این منبع کافیست که یکبار بر روی آن کلیک راست کرده تا به رنگ قرمز دلآمد و یا اصطلاحاً select شود سپس بار دیگر بر روی آن کلیک چپ نموده تا پنجره مشخصات آن طبق شکل روی رو بازشود.


با ای انتخاب سیگнал صوتی می توانید مسیر یک موسیقی را از طریق گزینه Browse بدھید البته توجه داشته باشید این منبع تنها فایلهای صوتی با فرمات WAV را پشتیبانی می کند.

اذا طریق لیست Channel نیز می توانید نوع پخش صوت را از بلندگوها تعیین نمائید.

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

LM3914	Bargraph	R , RX , REF	Array	C1
-	RED	10k , 68k , 1.2k	470Ω	10u
Active	Display	Resistors	Resistors	Capacitors

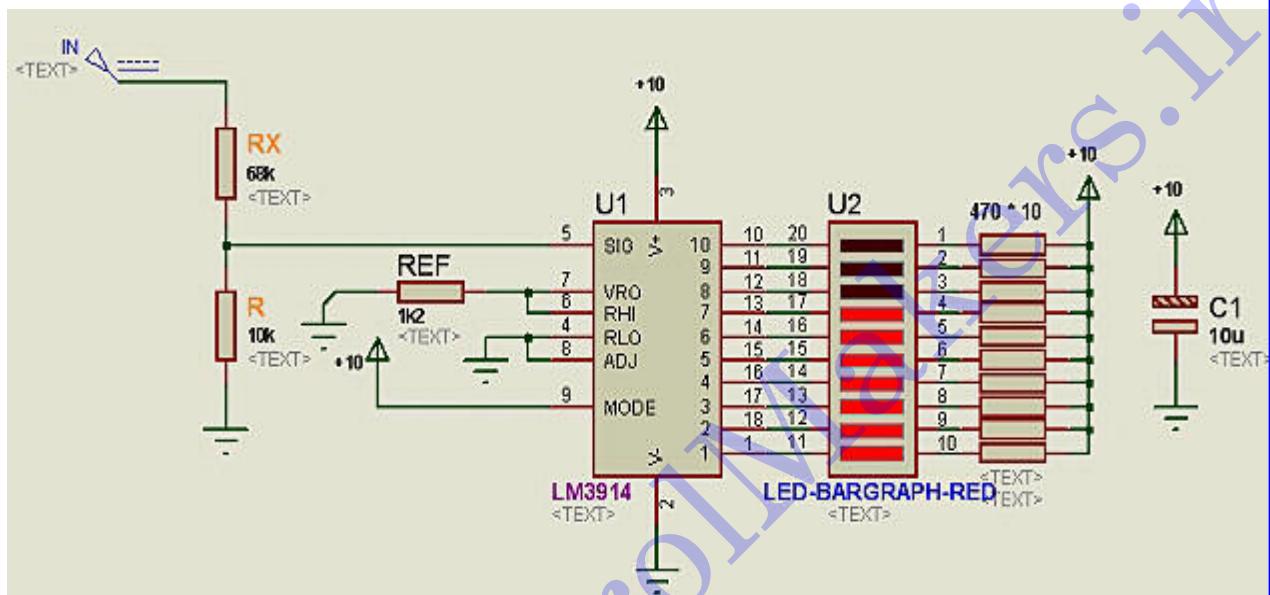


در این مثال قرار است ساخت یک مدار جالب به کمک IC معروف LM3914 تولید شده توسط شرکت National Semiconductors را با هم تجربه کنیم.

شاید تاکنون به ضبط صوت هایی که هنگام پخش موسیقی از نمایشگرهای میله ای شکلی (Bar graph) که شامل چندین LED رنگارنگ می باشند و جهت نمایش دامنه سیگنالهای مختلف موجود در باند شنوایی، که در فرکانس‌های متعددی قرار دارند (معمولًاً در فرکانس‌های: 63Hz, 250, 1K, 4K, 12KHz) و نمای زیبائی به پخش موسیقی می دهند برخورده باشد. مداری که شماتیک آن را در بالا ملاحظه می کنید بخشی از این نوی مدارات به اصطلاح رقص نور یا Audio Analyser می باشد که خوبشخانه کتابخانه ISIS تراشه لازم برای راندازی این مدار یعنی LM3914 را دارا می باشد و من فرصت را غنیمت دانسته و یک مدار کاربردی از آن را برای شما عزیزان به کمک این نرم افزار تحلیل خواهم کرد.

نمایشگرهای نمودار میله ای که توسط LM3914 راه اندازی می گردند نسبت به مشکلات ناشی از نصب ایمپ ہستند، سریع عمل می کنند و لرزش یا موقعیت فیزیکی تأثیری بر عملکرد آنها ندارد. درجه بندی آنها می تواند به هر شکل دلخواهی تبدیل شود. در یک نوع نمایش خاص، رنگهای مجزای LED ها می توانند باهم ترکیب شوند تا بخشها ویژه ای از زمینه نمایش را نمایان تر کنند و حسگرهایی در فراتر از

مقدار نتایجی برابر با این ترانزیستورات گردنده است شرایانل از این برای صدا در آوردن یک آذیر و یا روشن کردن ناگهانی همه LED های نمایشی مورد استفاده قرار گیرند.

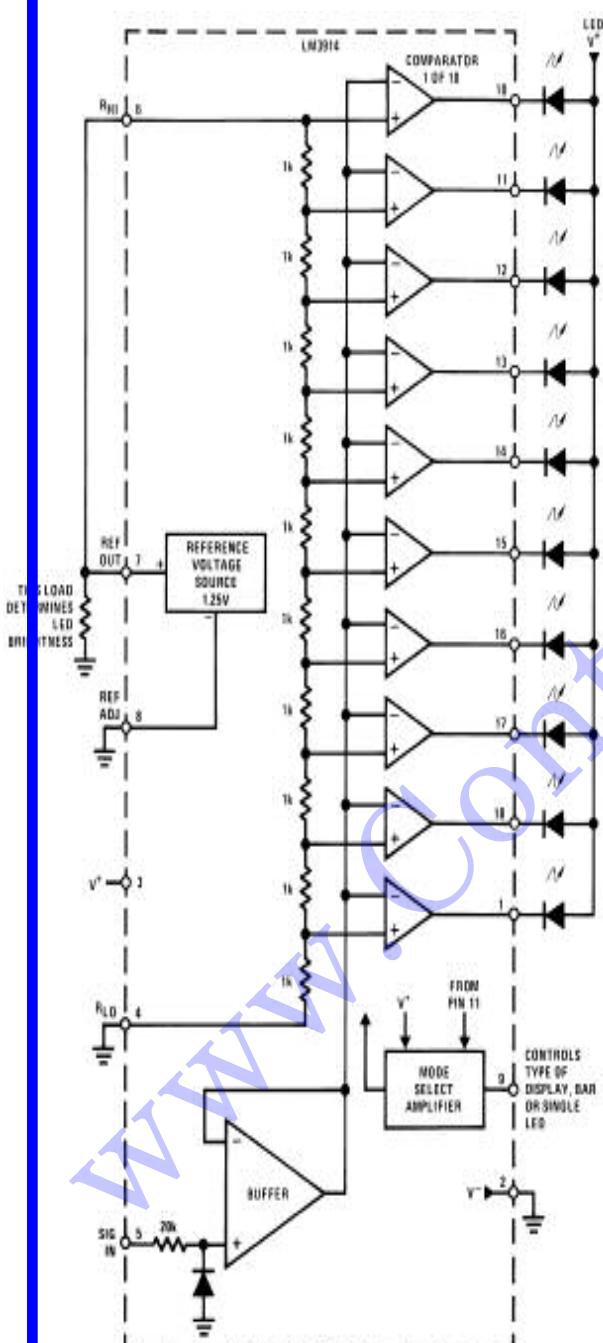نمایشگرهای Bar graph از نمایشگرهای VU (نوع عقره ای) بهتر هستند و دقت خطی بودن معمولی در آنها است. میزان تفکیک درجه بندی به تعداد LED های استفاده شده بستگی دارد ، معمولاً یک نمایشگر با 0 عدد LED برای بسیاری از کاربردها ، تفکیک پذیری مناسبی دارد.



دشکل روبرو نمای داخلی LM3914 را می توانید ملاحظه نمایید این IC بظاهر پیچیده است اما فهم عملکرد آن واقعاً ساده می باشد در اینجا قصد ندارم کاملاً در مورد جزئیات این تراشه صحبت کنم ولی سعی می کنم مطالب مذیدی درخصوص آن بیان کنم .

همانطور که در شکل می بینید این IC شامل 10 عدد تقویت کننده عملیاتی Op amp می باشد که به سه تونی از مقاومتها یکسان 1 کیلوآهمی از طریق پایه + خود وصل هستند این مقاومتها محدوده ولتاژی ما بین پایه های 6 و 4 را از طریق تقسیم ولتاژ به 10 تقسیم می کند مثلاً فرض کنید که پایه 4 را به زمین و پایه 6 را به منبع 10 ولتی وصل کرده ایم دراینصورت ولتاژ پایه + پایین ترین opamp مقدار 1 ولت و پایه + بالای 2 ولت و همینطور تا پایه + بالاترین opamp که مقدار 10 ولت را به خود می گیرد حالا اگر سیگنالی به پایه 5 که از طریق یک بافر به پایه - تمامی opamp ها متصل است اعمال کنیم مقدار این سیگنال در هر لحظه توسط opamp ها مقایسه شده و اگر از ولتاژ پایه + هر کدام از آنها بیشتر باشد خروجی آن opamp را به Low برد و در نتیجه LED مربوط به آن روشن می کند.

ب مطالبی که گفته شد معلوم می شود که این IC درواقع یک ولت متر است و شما به کمک مقاومتها ورودی که نمای RX و R در مدار شماتیک آورده ایم می توانید رنج ولتاژ ورودی را طبق فرمول زیر تقسیم کنید:

$$f.s.d = 1.25 (1 + RX / R)$$

f.s.d مخفف full scale deflection بوده و ماکریم ولتاژ ورودی را نشان می دهد یعنی اگر سیگنال ورودی شما در محدوده $v1$ ، $v2$ در نوسان باشد همان پایه 4 است که لازم نیست حتماً زمین باشد و همان d است.

تجهیز کنید که ولتاژ تغذیه مدار حداقل باید 2 ولت بزرگتر از مقدار ولتاژ f.s.d موردنیاز باشد.

پایه 9 این IC برای تعیین مُد عملکرد نقطه ای یا میله ای آن قرار داده شده است بطوریکه اگر آن را به Vcc وصل کنید مانند همین مثال آنگاه نمایشگر بصورت میله ای روشن می شود در حالیکه اگر این پایه را آزاد بگذاری نمایشگر به شکل نقطه ای کار خواهد کرد که شما براحتی می توانید به کمک proteus این مُد عملکرد را انجان کنید.

در این مثال من از یک منبع ولتاژ DC با مقدار 0 تا 10 ولت استفاده کردم و متناسب با این f.s.d مقاومتهای R RX را محاسبه نمودم که اگر ولتاژ 0 ولت به پایه 5 اعمال شود همه LED های داخل Bar graph display خاموش می شوند و اگر 1 ولت اعمال گردد فقط اوّلین LED روشن می شود و اگر مانند مثال فوق 7 ولت اعمال شود به شکل میله ای 7 عدد از نمایشگرهای LED ، همزمان روشن خواهند شد در ضمن شما می توانید بجای مبع DC از منبع Audio استفاده کنید همچنین می توانید به کمک پایه 9 چندین IC را با هم بصورت موازی وصل کنید و بجای یک نمایشگر میله ای از چندین نمایشگر میله ای بهره بگیرید .

خازن C1 بعنوان یک خازن صافی استفاده شده است تا ولتاژ DC تغذیه ، صاف و هموار باقی بماند.


مثال ۹ : طریقه مشاهده شکل موج سیگنالها .

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

R1 , R2 , R3 , R4
1k
Resistors

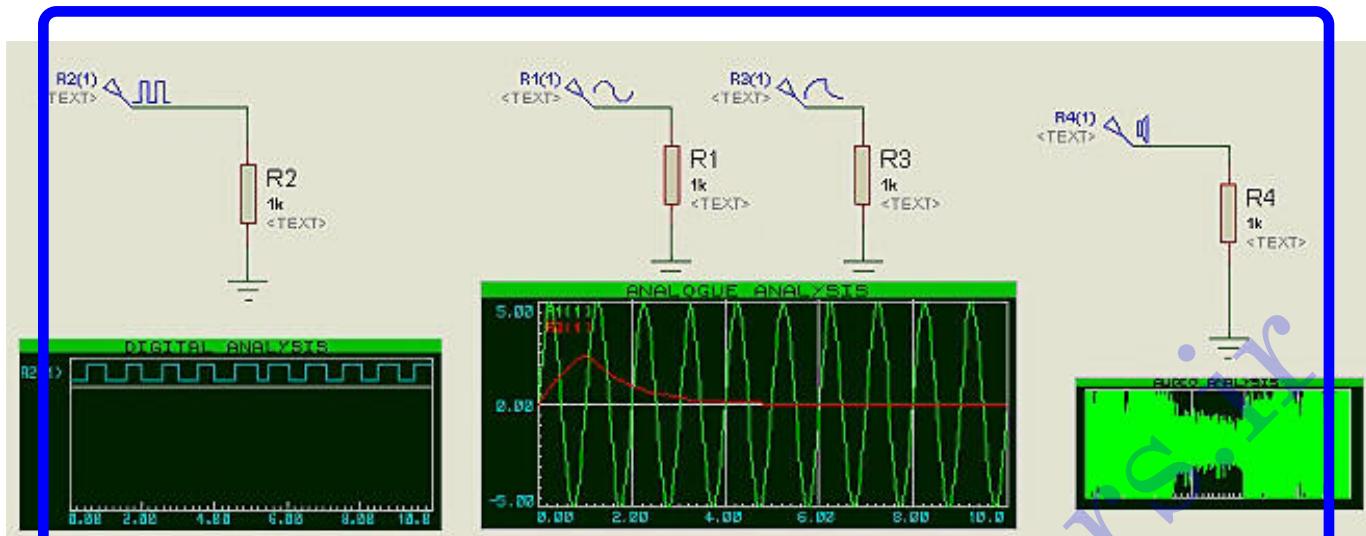در اینجا فقط قصد دارم در مورد نحوه دیدن شکل موج هر نوع سیگنالی توسط proteus بحث کنم و چندان دنبال تحلیل مدار خاصی در این مثال نیستم . شکل زیر را ببینید:




در اینجا خروجیهای 4 منبع سیگنال نمایش داده شده است. در شکل وسط ، دو سیگنال بطور همزمان به نمایش آمده اند زیرا نوع هر دو سیگنال شبیه به هم است یعنی هر دو از نوع آنالوگ هستند اما شکل اول نمایش یک سیگنال صوتی و شکل سوم نمایش یک سیگنال دیجیتال می باشد و چون نوع تحلیل آنها متفاوت است لذا در پنجره های مختلفی به نمایش در آمده اند.

قبل از توضیح نحوه نمایش شکل موج سیگنالها ، ابتدا کمی در رابطه با منابع سیگنال(Generators) ارائه شد توسط این نرم افزار که از گزینه قابل دسترسی هستند بحث خواهم کرد.

ابن نرم افزار 13 نوع منبع سیگنال ، برای تولید هر نوع شکل موج دلخواهی را پشتیبانی می کند و از پُر کاربردترین آنها می توان به منابع سیگنال DC ، سینوسی ، پالسی و Clock اشاره کرد .

بای تعیین پارامترهای قابل تنظیم هر منبع ، کافیست که ابتدا آن را انتخاب کرده و به صفحه شماتیک انتقال دهی سپس یکبار روی آن کلیک راست کنید تا قرمز رنگ شود و یا به اصطلاح انتخاب گردد و در نهایت روی آن کلیک چپ نمائید تا پنجره properties آن باز شود حالا می توانید به پارامترهایی که معمولاً در رابطه با دامنه و فرکانس rise time و fall time و ... منبع سیگنال ، می باشد متناسب با نیاز مدارتان مقدار بدھید مثلاً در شکل زیر پنجره properties منبع پالسی را مشاهده می کنید:

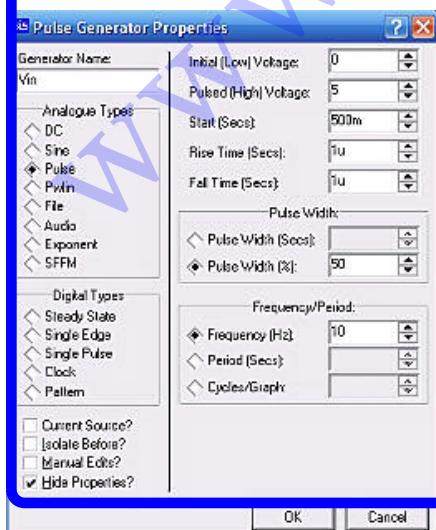

در این منبع مقدار اولیه برای شروع سیگنال ، صفر ولت در نظر گرفته شده است همچنین دامنه پالس 5 ولت قرار داده شده است .

زمان شروع را 500 میلی ثانیه و مقدار fall time و rise time را مساوی و برابر 1 میکروثانیه انتخاب نموده ایم.

در بخش دوم ، duty cycle خواسته شده است که آن را 50 درصد قرار داده و در نهایت در آخرین بخش پنجره ، مقدار فرکانس را به دلخواه 10 هرتز برگزیده ایم .

حال به بحث اصلی مثال ارائه شده بر می گردیم و آن نحوه نمایش شکل موج سیگنالها است که بایستی به طریق زیر

عمل نمائیم :

ابتدا به کمک گزینه  **Simulation Graph**، نوع آنالیز که شامل آنالیز آنالوگ ، دیجیتال ، صوت ، نویز ، فوریه ... می باشد و هر کدام پنجره نمایش سیگنال منحصر به نوع خود را ایجاد می کنند را انتخاب نمائید سپس به کمک اشره گر mouse و پائین نگه داشتن **Left button** یک مستطیل به اندازه ای که تمایل دارید شکل موج مورد نیاز خود را در آن براحتی مشاهده نمائید رسم کنید این مستطیل در واقع یکی از سه نمایشگر شکل بالا می باشد که قرار است در آن شکل سیگنال مورد نظر خود را مشاهده کنیم.


اگر قرار است شکل منبع سیگنال را مستقیماً مشاهده کنید کافیست بر روی نماد آن منبع، یکبار کلیک راست نموده انتساب شود و سپس آن را بر روی مستطیل **Drag & Drop** نمایید و چنانچه می خواهید شکل موج نقطه ای از مدار غیر از منابع سیگنال آن را ملاحظه نمائید کافیست ابتدا به کمک **prob** های ولتاژ و جریان آن گره را علامتگذاری کنید و سپس همان عملیات **Drag & Drop** را برای **prob** ها اجرا نمائید.

این روش یک راه ساده برای نمایش شکل موج سیگنالها می باشد اما گاهی اوقات ما نیاز داریم شکل موج ترکیبی اسیگنالها (بعنوان مثال جمع دو سیگنال) را بینیم در این موقع باید از روش اصولی تری بهره بگیریم به اینصورت که بعد از ترسیم مستطیل ذکر شده در بالا از مسیر ... **Graph / Add Trace** ، گره یا ترکیب گره های موردنظر خود را که به شکل P1 و P2 و P3 و P4 توسط نرم افزار در این پنجره درنظر گرفته می شوند تایپ نمائید و سپس از طرق مسیر ... **Graph / Simulate Graph** آنالیز شبیه سازی را آغاز نمایید . مشاهده خواهد نمود که شکل موج گره دلخواه شما حتی بدون RUN نمودن مدار ترسیم می شود .

در ضمن به کمک **Middle Button** مربوط به mouse می توانید روی شکل موجها zoom کنید.

مثال 10 : چگونگی استفاده از **Signal Generator** و **Oscilloscope** :

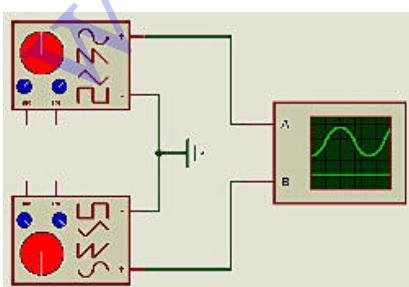
همانطور که می دانید اسیلوسکوپ و سیگنال ژنراتور دو ابزار بسیار لازم و ضروری جهت تست و آزمایش مدارهای الکترونیکی می باشند لذا proteus این نیاز را حس کرده و این دو ابزار را تقریباً مشابه نمونه های واقعی مدلسازی و در اختیار کاربران قرار داده است. برای دسترسی به آنها کافیست از گزینه  که در سمت چپ صفحه شماتیک واقع شده و با عنوان **Virtual Instruments** معرفی شده اند استفاده نمایید.



همانطور که در شکل روی ملاحظه می کنید خروجیهای دو سیگنال ژنراتور به ورودیهای کanal A و B جهت نمایش شکل موج آنها، وصل شده اند.

خروچی منفی سیگنال ژنراتورها به GND اسیلوسکوپ وصل می باشند.

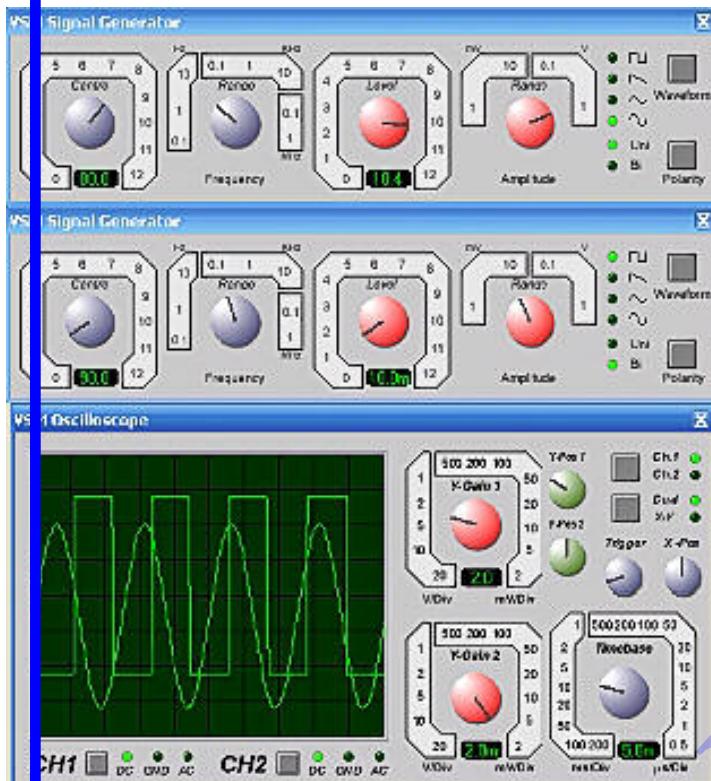پس از RUN نمودن مدار پنجره های مدلسازی شده مربوط به اسیلوسکوپ و سیگنال ژنراتور مطابق شکل زیر باز می شوند و شما براحتی و بدون هیچ تفاوتی با نمونه های واقعی آنها می توانید تنظیمات لازم را جهت تولید و مشاهده خروجیهای مورد نیاز خود اعمال نمایید.



ویژگیهای سیگنال ژنراتور:

امکان ایجاد انواع سیگنالهای سینوسی، مربعی مثلثی و دندانه ارله ای.

امکان تولید انواع سیگنالهای ذکر شده فوق در محدوده فرکانسی : $0 \sim 12\text{MHz}$.

توانایی تولید سیگنالهای مذکور در محدوده ولتاژ : $0 \sim 12\text{Volt}$.

ویژگیهای اسیلوسکوپ:

دو کanalه (CH1 و CH2).

امکان نمایش سیگنالهای دو کanal بطور همزمان توسط دکمه Dual.

قابلیت نمایش در مُد X-Y.

محدوده Volt/Div آن : $2\text{mV}/\text{div} \sim 20\text{V}/\text{div}$

محدوده Time/Div آن: $0.5\mu\text{s}/\text{div} \sim 200\text{ms}/\text{div}$

امکان جابجایی سیگنالها در راستای محورهای افقی و عمودی توسط Y-Pos و X-Pos.


مثال 11: طراحی Op. Amp. به کمک Schmitt trigger

قطعات لازم:


نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

1N5229B	741	R1 , R2	R3 , R4
V Diodes	- Operational Amplifire	10K , 3.3K Resistors	100Ω , 9K Resistors

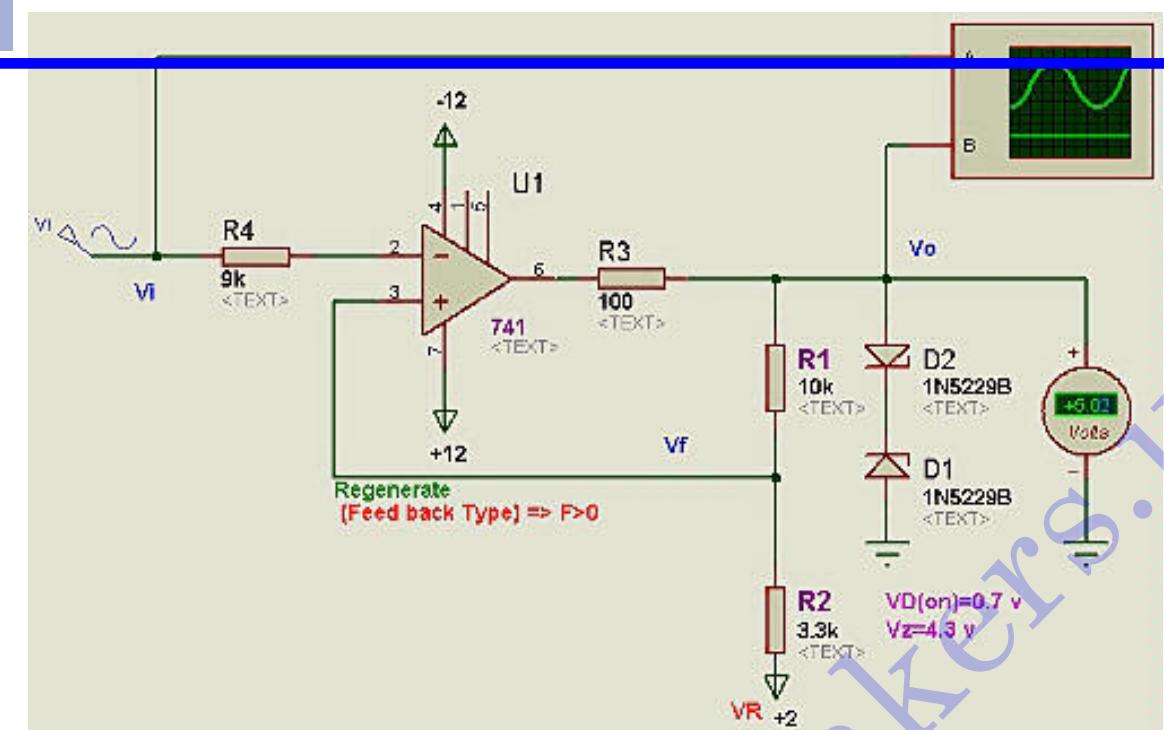بل از شروع، منبع ورودی را سینوسی با دامنه مثلاً 10 ولت و فرکانس 1 KHz بروگزینید.
ر ضمن بایستی $V_{CC} > V_{D(on)} + V_Z$ باشد.



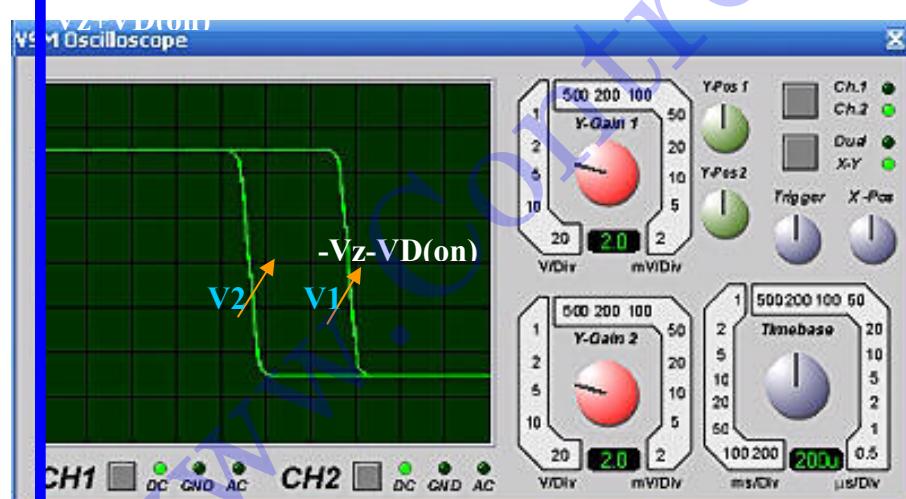مداری که در بالا ملاحظه می فرمائید یکی از مدارهای معروف تولیدکننده Schmitt trigger می باشد که احتماً در کتابهای تکنیک پالس به آن برخورد کرده اید. تحلیل این مدار بسیار ساده و قابل فهم می باشد لذا در اینجا قصد دارم کمی در مورد نحوه عملکرد آن به شکل تئوری بحث کنم که امیدوارم برای شما جالب باشد.



فرض کنید در شروع کار $V_i < V_f$
باشد در اینصورت op amp به اشباع
می رفته و مقدار خروجی برابر:

$$V_o = V_z + V_D(\text{on}) \\ = \frac{4}{3} + 0.7 = 5$$

مل شود در این حالت مقدار
باابر است با:

اين مقدار را V_1 می ناميم . حالا V_1 را از V_i ييشتر می کنيم در نتيجه op amp به اشباع منفي رفته و خروجي
باuber می شود با


مدار $V_f = VR + (V_o - VR) \times R_2 / (R_1 + R_2) = 0.263$ مقدار V_2 برابر می شود با:

نميم . در اينجا متوجه می شويم که $V_2 < V_1$ است و اين يعني اينكه با کاهش ورودي V_i و رسيدن مقدار آن به V_1 (نه V_2) ما در خروجي تغيير وضعیت به 5+ ولت پيدا می کنيم .

قطعات لازم:

نام و مقدار هر قطعه به همراه کتابخانه آن در جدول زیر آورده شده است:

L298	1N4007	DC MOTOR	R1 , R2	Logic state
-	8	-	10k	-
Analog ICs	Diodes	Active	Resistors	Active

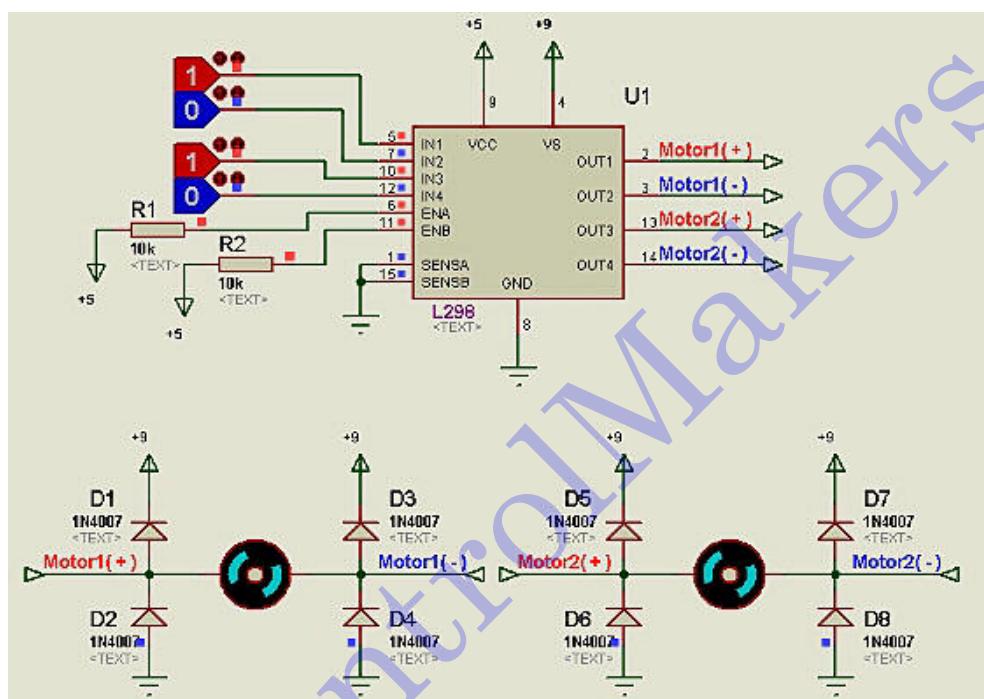

بهای راه اندازی و کنترل موتورهای DC مدارهای زیادی وجود دارد اما در اینجا سعی کردۀ ام تا از L298 که اکثر مهندسین الکترونیک با آن آشنا هستند استفاده کنم لذا در ادامه با برخی ویژگیهای این IC آشنا خواهیم شد.

دایور L298 کی از قطعات مناسب جهت راه اندازی موتورهای DC است که با توجه به جریان دهی مناسب (حداکثر 1 آمپر در هر کانال) می تواند نیاز بسیاری از پروژه ها را مرتفع سازد. این IC با مدار فوق توانایی راه اندازی دو موتور DC در هر دو جهت CW و CCW و آنهم بصورت مجزا را دارا می باشد.

در این IC دو ورودی و دو خروجی برای هر موتور در نظر گرفته شده است که ورودیهای آن را می توان مستقیماً به خروجیهای یک micro controller و یا یک مدار تقویت کننده sensor بدون هیچ مشکلی متصل نمود. ضمن خروجیهای آن نیز حداکثر می توانند تا ولتاژ 46 ولت را به هر موتور اعمال کنند که البته برای موتورهای کوچک مانند موتورهای یک ریات ساده، می توانند مطابق نیاز شما بین 6 تا 12 ولت نیز تنظیم شوند. پایه های 1 و 15 که با نامهای SensA و SensB ذکر شده اند به منظور اتصال آنها به مدارهای حس کننده اضافه جریان قرار داده شده اند که در صورت عبور جریانی بیش از آنچه که قابل تحمل موتورها است سریعاً مدار را قطع کنند تا

IC و موتورها آسیبی نمی‌یند . در صورتی که از این دو پایه استفاده نمی‌کنید آنها را به زمین مدار وصل کنید. توجه به این نکته ضروری است که برای L298 حتماً از خنک کننده (Heat Sink) استفاده نمائید .

پایه های 6 و 11 که با نامهای ENA و ENB ذکر شده اند پایه های Enable یا فعال کننده موتورها می باشند که می توانند موتورها را در هر لحظه on یا off کنند و بیشتر در مواردی که نیاز به ایجاد PWM برای موتورها می بشد بکار می روند در صورت عدم استفاده از آنها ، مطابق شکل آنها را Pull up کنید.

مترورها نوعی بارالقایی هستند و در صورتی که جریان سیم پیچ آنها بصورت ناگهانی قطع شود می توانند ولتاژ معکوسی در حد چند صد ولت (طبق رابطه $V=L \cdot di/dt$) ایجاد کنند . این ولتاژ معکوس به آسانی می تواند به قطعات نیمه هادی سری شده با سیم پیچ آسیب بزند بنابراین در اغلب موارد لازم است با استفاده از دیود محافظ و ولتاژ مؤثر معکوس را کاهش داد.

مدار بالا را در proteus رسم کرده و سپس RUN کنید تا با نحوه عملکرد L298 بیشتر آشنا شوید.